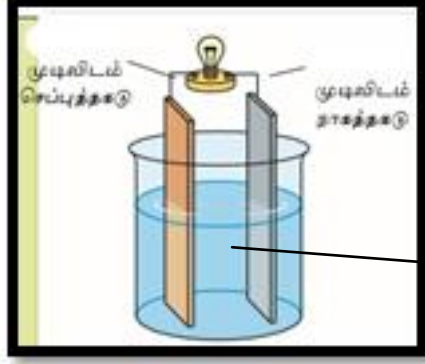


விஞ்ஞானம் மின் உற்பத்தி

அலகு 3

செயலட்டை - 2



ஐதான சல்பூரிக் கமில்ம்

- 1) படத்தில் தரப்பட்ட அமைப்பின் பெயர் யாது?
- 2) அமைப்பில் நேர்முனைவு எது? மறைமுனைவு எது?
 நேர்முனைவு -
 மறைமுனைவு -
- 3) அமைப்பில் மின்பகு பொருள் யாது?

- 4) அமைப்பை ஒழுங்கு செய்தபோது உமது அவதானம் யாது?

- 5) இவ் அமைப்பில் காணப்படும் குறைபாடுகள் எவை?

- 6) இவ் அமைப்பில் மின்னோட்டம் பாயும் திசை யாது?
- 7) மின்குமிழுக்குப் பதிலாக மையப்புச்சிய கல்வனோமானியை இணைப்பது சிறந்தது என்பதற்கான காரணம் யாது?

