

4

ක්‍රිංචු පාලක හාවිතය

ක්‍රියාකාරකම 4.1



එදිනේදා ජීවිතයේ දී සංවේදක (sensor) මගින් දත්ත ලබා ගෙන ක්‍රිංචු පාලක (micro controller) මගින් පාලනය කරමින් නිර්මාණය කළ හැකි උපකරණ ලැයිස්තු ගත කරන්න.

උදා - ගොවිපළකට සතු හෝ පුද්ගලයකු හෝ රහස්‍යගත ව ඇතුළු වන්නේ දැයි දැනුම්දීමට නිමැවූ උපකරණ
අලි ඇතුන් ගම්මානවලට ඇතුළු වන්නේ දැයි දැනගැනීමට නිමැවූ උපකරණ

ක්‍රියාකාරකම 4.2



ක්‍රිංචු පාලක මගින් ලබාදෙන වාසි ලැයිස්තු ගත කරන්න.

ක්‍රියාකාරකම 4.3




පරීක්ෂණය 1 - micro:bit මොඩ්යූලය පරිගණකයට සම්බන්ධ කර, micro:bit Block Editor හාවිත කර, පහත පරිදි කාණ්ඩ (blocks) මගින් කේත ගත කිරීම සිදු කරන්න.


නව ව්‍යුහාපාතියක් ලබාගත් විට මෙම කාණ්ඩ යුගල දැරුණය වේ.



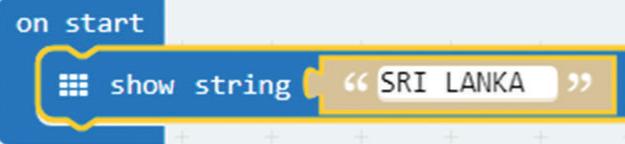
Basic යන්නෙන් show string යන කාණ්ඩ කොටස ලබා ගෙන එය On start යන්නට සම්බන්ධ කර එය SRI LANKA ලෙස වෙනස් කරන්න.



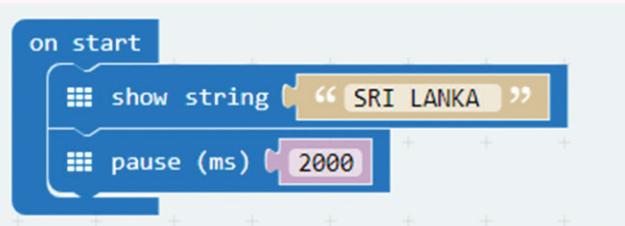
Basic යන්නෙන් pause යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය Show string යන්නට සම්බන්ධ කර එය 2000 ලෙස වෙනස් කරන්න.



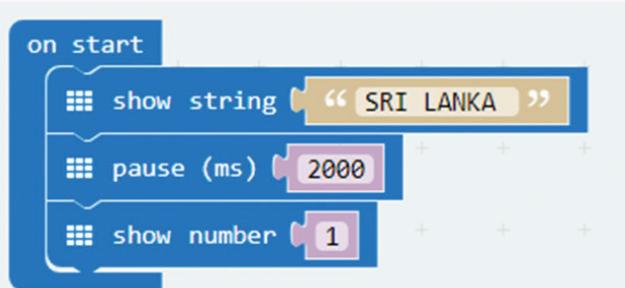Basic යන්නෙන් show number යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන pause යන්නට සම්බන්ධ කර එය 1 ලෙස වෙනස් කරන්න.



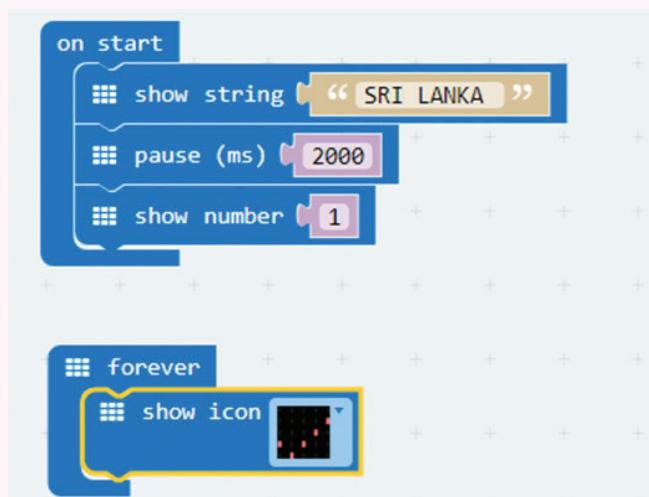Basic යන්නෙන් show icon යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය forever යන්නට සම්බන්ධ කර එය ✓ සලකුණ ලෙස වෙනස් කරන්න.




ඉහත සකස් කරන ලද පරිගණකයට කේත බාගත කර micro:bit මොඩුලය තුළට අන්තර්ගත කර එහි ප්‍රතිදානය තිරික්ෂණය කරන්න.

පරික්ෂණය 2 - micro:bit මොඩුලය සම්බන්ධ කර, micro:bit Block Editor එක භාවිත කර පහත පරිදි Blocks කාණ්ඩ මගින් කේත ගත තිරීම සිදු කරන්න.


On start තුළට show string යන්න ලබාගෙන එය Temperature and Compass ලෙස වෙනස් කරන්න.



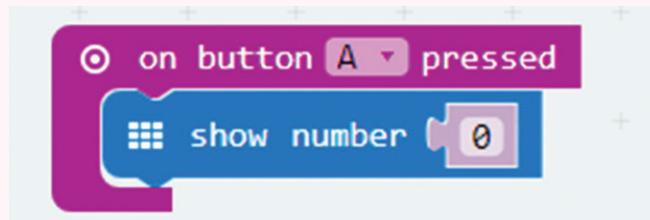
Input මෙනුවෙන් on button A pressed යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය තුළට show number යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගන්න.



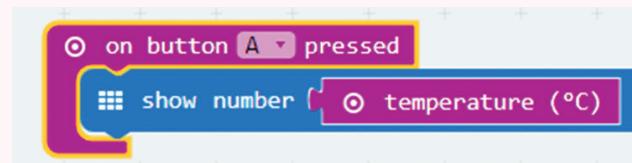
Input මෙනුවෙන් Temperature යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය show number තුළට ලබා ගන්න.



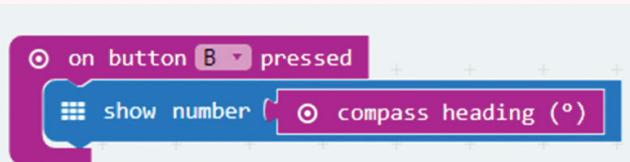Input මෙනුවෙන් on button A pressed යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය B ලෙස වෙනස් කරන්න. එය තුළට show number යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගන්න. ඉන් අනතුරුව Input මෙනුවෙන් compass heading යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය show number යන කාණ්ඩ කොටස තුළට සම්බන්ධ කරන්න.




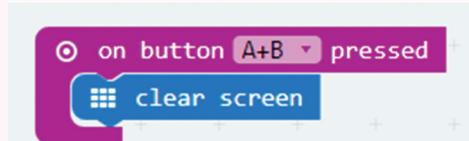Input මෙනුවෙන් on button A pressed යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගෙන එය A + B ලෙස වෙනස් කරන්න. එය තුළට Basic මෙනුවෙන් clear screen යන කාණ්ඩ කොටස ලබාගන්න.



සකස් කරන ලද කාණ්ඩ සියල්ල ඉහත පරිදි වේ.

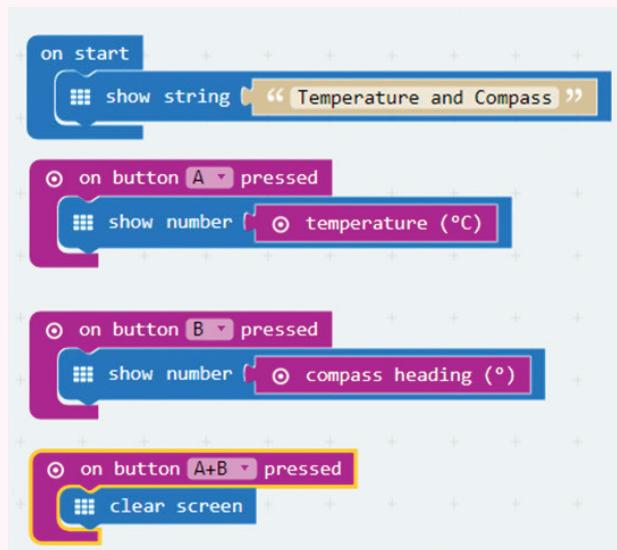මෙම කේතයන් බාගත කර micro:bit මොඩියුලය තුළට අන්තර්ගත කර, A බොත්තම හා B බොත්තම වෙන වෙන ම මෙන් ම A බොත්තම හා B බොත්තම එකවර තද (press) කිරීමෙන් ප්‍රතිදානයන් නිරික්ෂණය කරන්න.



ආකෘතිකම 4.4



Arduino පුවරුවෙහි ඇති ක්ෂේද පාලන විපය තුළට දත්ත ඇතුළත් කිරීම

මෙ සඳහා පහත පරිදි Arduino පුවරුව පරිගණකයක් සමග සම්බන්ධ කළ යුතු අතර, Arduino තැමැති කුමලේඛ හාජාව (programming language) හාවිත කර සකස් කරනු ලබන කුමලේඛ Arduino පුවරුවෙහි ක්ෂේද පාලන විපය (microcontroller chip) තුළට ඇතුළත් කරනු ලබයි.

Arduino නමැති කුමලේඛ හාඡාව විවෘත මෘදුකාංගයක් (open source software) වන බැවින් එය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීමට පරිපිළකට හැකියාව ඇත.



පරිගණකය හා Arduino පුවරුව සම්බන්ධ කරන රහැන සැලකු විට එහි එක් කෙළවරක් USB ද අනෙක් කෙළවර Mini USB ලෙස ද පවතී. මෙහි USB කෙළවර පරිගණකයට ද, Mini USB කෙළවර Arduino පුවරුවට ද සම්බන්ධ කෙරේ.

Arduino Yuno පුවරුවෙහි දක්නට ලැබෙන ක්ෂේද පාලන විපය කුමලේඛ කිරීමට හාවිත කරනු ලබන මෘදුකාංග

මෙම සඳහා Arduino නමැති මෘදුකාංගය හාවිත කරනු ලබන අතර එය www.arduino.cc වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කිරීම සිදු කළ හැක. එය පරිගණකය තුළ ස්ථාපනය කර විවෘත කළවිට පහත පරිදි වේ.

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

Arduino Yuno පුවරුව පරිගණකයට USB කේබලයෙන් සම්බන්ධ කර, Arduino මෘදුකාංගය මගින් සටහන් කරන කේතයන් Arduino Yuno පුවරුවෙහි ක්ෂේද පාලක විපය තුළට උපුගත (upload) කළ හැක. එවිට එම කේතයන්ට අනුව Arduino Yuno Board එකකි තුව් (pin) මගින් අදාළ ප්‍රතිදානයන් ලබාදෙයි.


ත්‍රිකාකාරකම 4.5




පහත දැක්වෙන ආකාරයට Arduino පුවරුව අනෙකුත් උපාග සමග සම්බන්ධ කරන්න.

පියවර 1 - LED බල්බය සවී කරන්න.

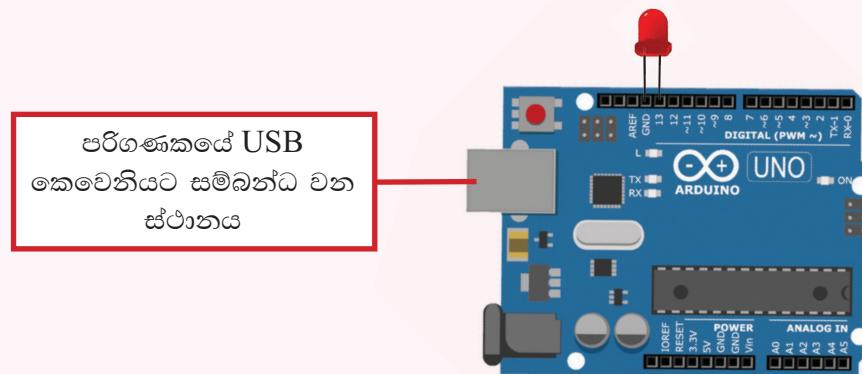මෙහි LED බල්බය පුවරුවෙහි GND වලට හා 13 වන තුබට සම්බන්ධ කර ඇත.



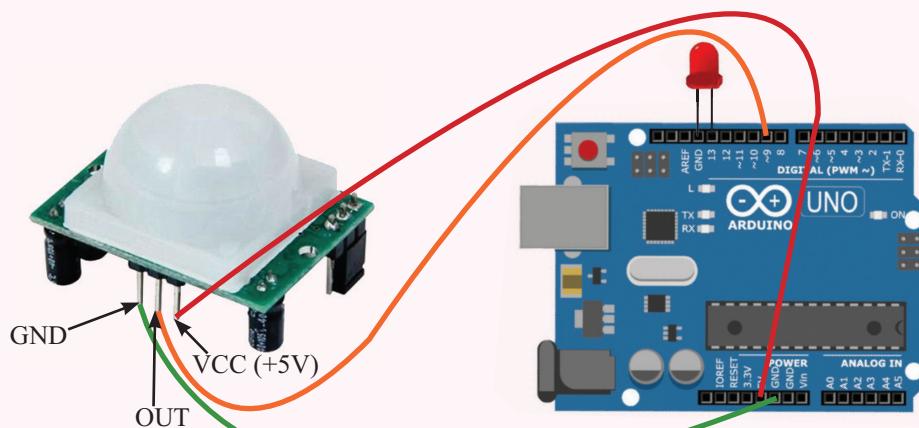
පියවර 2 - පහත රුපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට PIR සංවේදකය සම්බන්ධ කරන්න.



මෙහි PIR සංවේදකයෙහි

- GND තුළ ප්‍රවරුවෙහි power කොටසේ GND සමග සම්බන්ධ කර ඇත.
- OUT තුළ ප්‍රවරුවෙහි Digital කොටසේ 8 වන තුඩු සම්බන්ධ කර ඇත.
- VCC තුළ ප්‍රවරුවෙහි power කොටසේ VCC සමග සම්බන්ධ කර ඇත.

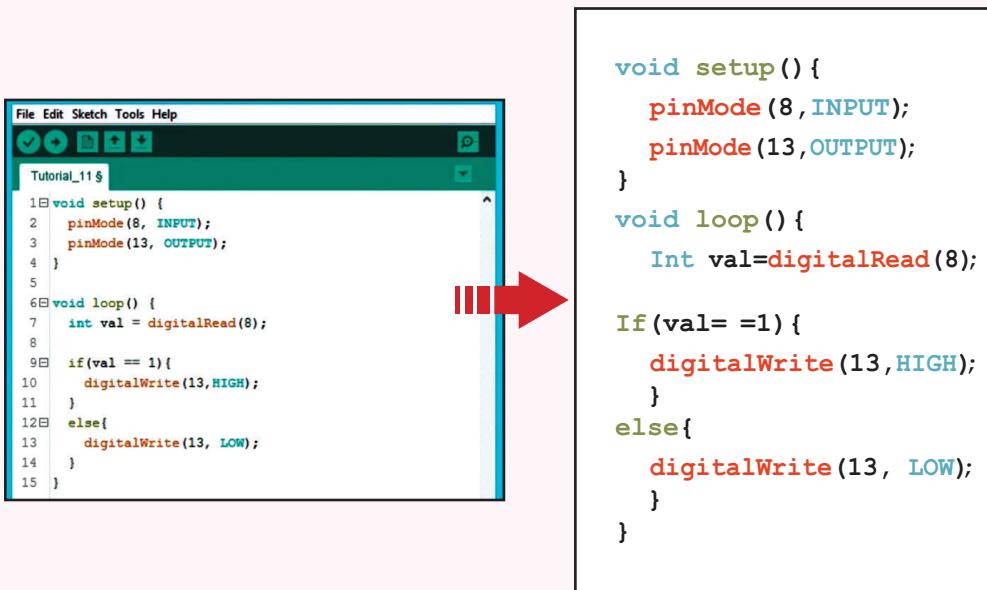Arduino මැදුකාංගයේ පහත පරිදි කේත සකස්කර එය උඩුගත කර මෙහි ක්‍රියාවලිය අඩංගු කරන්න.



```
void setup() {
    pinMode(8, INPUT);
    pinMode(13, OUTPUT);
}


void loop() {
    int val = digitalRead(8);

    if(val == 1){
        digitalWrite(13, HIGH);
    }
    else{
        digitalWrite(13, LOW);
    }
}
```

ක්‍රියාකාරකම 4.6



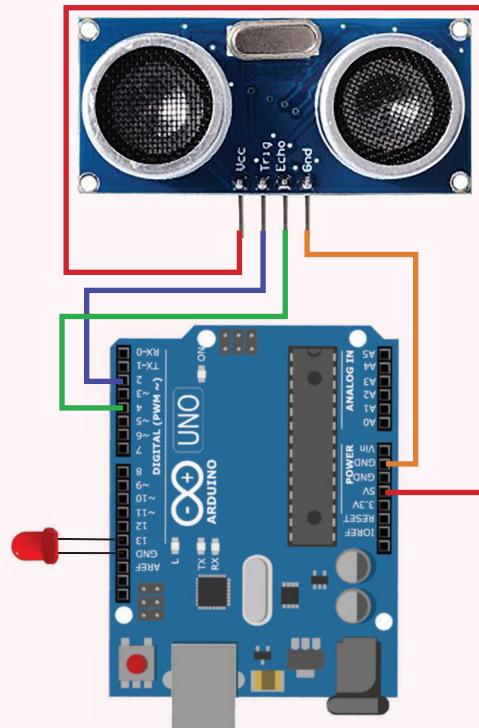පහත දැක්වෙන ආකාරයට Arduino පුවරුව අතිධිවනි තරංග සංවේදකය සමග සම්බන්ධ කරන්න.



මෙහි අතිධිවනි තරංග සංවේදකයෙහි

- GND තුළ පුවරුවෙහි power කොටසේ GND සමග සම්බන්ධ කර ඇත.
- TRIGGER තුළ පුවරුවෙහි Digital කොටසේ 2 වන තුළට සම්බන්ධ කර ඇත.
- ECHO තුළ පුවරුවෙහි Digital කොටසේ 4 වන තුළට සම්බන්ධ කර ඇත.
- VCC තුළ පුවරුවෙහි power කොටසේ 5V සමග සම්බන්ධ කර ඇත.
- LED බල්බය Board එකකි GND වල හා 13 වන තුළ එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇත.


පුවරුව පරිගණකයට සම්බන්ධ කර පහත කේතකරණය සිදුකර එය පුවරුවට උඩුගත කර මෙහි සිදුවන ක්‍රියාවලිය අධ්‍යාපනය කරන්න.

```

code | Arduino 1.8.6 Hourly Build 201...
File Edit Sketch Tools Help
code
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(4,INPUT);
}

void loop() {
  long duration,distance;
  digitalWrite(2,HIGH);
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(2,LOW);
  duration = (duration/2)/29;
  delay(10);
  if((distance<=10))
  {
    digitalWrite(13,HIGH);
  }
  else if (distance>10)
  {
    digitalWrite(13,LOW);
  }
}

```

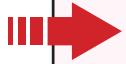

```

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(4,INPUT);
}

void loop() {
  long duration, distance;
  digitalWrite(2,HIGH);
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(2,LOW);
  duration=pulseIn(4,HIGH);
  distance=(duration/2)/29;
  delay(10);
  if((distance<=10))
  {

    digitalWrite(13,HIGH);
  }
  else if(distance>10)
  {

    digitalWrite(13,LOW);
  }
}

```

$$\text{Distance} = (\text{duration}/2)/29$$

මෙමගින් බාධකය හා සංවේදකය අතර දුර සෙන්ටීම්ටරවලින් ලබා ගැනේ.