



**வடமாகாணக் கல்வித் தினைக்களத்துடன் கைணந்து
தொண்டமானாறு வெளிக்கள் நிலையம் நடாத்தும்
தவணைப் பர்ட்சே, புரட்டாதி- 2020**

Conducted by Field Work Centre, Thondaimanaru
In Collaboration with Provincial Department of Education
Northern Province
Term Examination, September - 2020

தரம்:- 12 (2021)

பொறியியல் தொழினுட்பவியல் I,II

மூன்று மணித்தியாலங்கள்


அறிவுறுத்தல்

- ❖ பகுதி I இன், 1 தொடக்கம் 25 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான / பொருத்தமான விடையினை தெரிவு செய்து விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுக.
- ❖ பகுதி II இன் A பகுதியில் (1) ஆம் (2) ஆம் வினாக்களுக்குக் கட்டாயமாக விடையளிக்குக.
B பகுதியில் (3) ஆம் (4) ஆம் (5) ஆம் வினாக்களில் எவ்வேணும் இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடையளிக்குக.

பகுதி I

- 01) கொங்கிற்றியுடன் நீரைக் கலப்பதன் மூலம் நீரினால் கொங்கிற்றில் சில பணிகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இவற்றில் சரியானது.
- A- நீர் ஏற்றத்துக்கு இரசாயன முறையில் பங்களிப்பு
B- கொங்கிற்றை இறுக்குதல்
C- வடிவத்துக்கு கொங்கிற் உறுப்புக்களை வார்த்தல்
D- கொங்கிற் இறுகுதல்
- 1) A,B 2) B,C 3) C,D 4) A,B,C, 5) A,B,C,D

02)

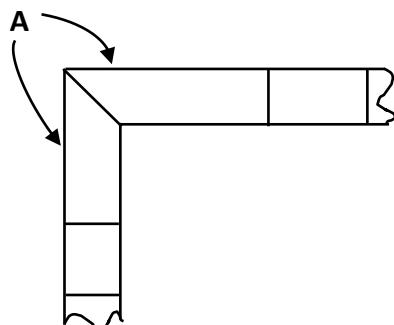

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது நீடிசைக்கல் கட்டுமானம் ஒன்றினது மூலைச் சுவரின் கிடைப்படமாகும்.

A என்ற கற்கள் அழைக்கப்படுவது

- 1) தரங்குமுடி 2) இராசமுடி 3) மைற்றர் 4) அரைக்கல் 5) $\frac{3}{4}$ வாசிக்கல்
- 03) M20 கொங்கிற் கலவை விகிதம் பின்வருவனவற்றுள் யாது?
- 1) 1: 2 : 4 2) 1:3:6 3) 1:1 $\frac{1}{2}$: 3 4) 1:1:2 5) 1:4:8

04) SLS – 39 க்கு அமைவான செங்கல்லின் நியம அளவு mm இல் சரியானது.

- 1) $215 \times 105 \times 65$ 2) $215 \times 102.5 \times 65$ 3) $220 \times 105 \times 65$
4) $225 \times 112.5 \times 75$ 5) $220 \times 102.5 \times 65$

05) ஒர் இருமாடிக் கட்டடத்தில் பின்வரும் எந்தச்சுமைகள் மாய்ச்சுமைகளாகக் கருதலாம்.

- A- கட்டடத்தில் கூரை மூடிகளைத் தாங்கும் சட்டங்கள்
B- மேந்தள கொங்கீற்றின் தன்னிறை
C- மேந்தளத்தில் உள்ள தளபாடங்கள்
D- பல்கணியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பூச்சாடி

- 1) A,C 2) B,C 3) C,D 4) A,B 5) A,D

06) கொங்கிற்ற கலவையின் தரம் பின்வரும் எக்காரணங்களில் தங்கியுள்ளது.

- A- மூலப்பொருட்களின் பண்டு
B- திரள்கள் தரப்படுத்தல்
C- கலவை விகிதம்
D- சேர்க்கப்படும் நீரின் அளவு
E- வேலையின் செயற்படு தகவு

- 1) A,B,C 2) A,B,C,D 3) A,B,C,E
4) B,C,D,E 5) A,B,C,D,E

07) வலுவுட்டிய கொங்கிற்ற உறுப்புகளுக்கு மூடுகை விடுவதன் முக்கிய நோக்கம் எது?

- 1) உருக்கு கம்பிகளின் மேற்பாகத்தை மூடுதல்.
2) கொங்கிற்ற உறுப்புக்களுக்கு அழகை கொடுக்க
3) வலுவுட்டிகளை புறக்குழல்களில் இருந்து பாதுகாத்தல்
4) கொங்கிற்றில் பக்கவிசையைப் பாதுகாக்க
5) வழமையான பொதுமுறை

08) கதவுநிலையில் மேல் தலையையும் நிலைக்குத்துக் கம்பத்தையும் இணைப்பதற்கு மிகப்பொருத்தமான மூட்டு.

- 1) படித்தள்ளு மூட்டு 2) நெற்றி மூட்டு 3) பொளி கழுத்து மூட்டு
4) நாவா தவாளிப்பு மூட்டு 5) கவிவு மூட்டு

09) இட வார்ப்பு முறையில் தளம் முடிப்பு வேலை செய்வதாயின் இடவார்ப்பு முறையில் அடங்குவன

- A- சீமெந்து மணல் இடப்பட்ட தள முடிப்பு
B- கிரனோலித்தளம்
C- மஸ்ரிக் அசுபாத்து தளம்
D- தரை பதிகல் தளம்
E- கொங்கிற்ற தகட்டு தளம்


- 1) A,B,D 2) B,C,D 3) C,D,E 4) A,B,C 5) A,B,E

- 10) எரிபற்றற் சுருள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது**
- 1) இது பெற்றோல் இயந்திரங்களில் மாத்திரம் காணப்படும்.
 - 2) முதன்மைச் சுருள் துணைச்சுருளிலும் பார்க்க அதிக விட்டமுடையது.
 - 3) இதன் பிரதான தொழிற்பாடு மின்கலத்தினால் வழங்கப்படும் வோல்றுள்ளைவை உயர் வோல்றுள்ளைவாக மாற்றுவதாகும்.
 - 4) இதன் துணைச் சுற்றின் ஒட்டத்தை கணப் பொழுதில் தொடுப்பகற்றுவதன் மூலமே உயர் வோல்றுள்ளைவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
 - 5) முதன்மைச் சுற்றிலும் பார்க்க துணைச் சுற்றிலும் அதிக சுற்றுக்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- 11) படி மிதியினை இரண்டு தடவைகள் மிதிப்பதன் மூலம் துணைப்பொறி மாற்றம் இடம்பெறும். துணைப் பொறிப் பெட்டி வகை**
- 1) வழுக்கு மூட்டு துணைப்பொறிப் பெட்டி
 - 2) மாறா மூட்டு துணைப்பொறிப் பெட்டி
 - 3) நேர விசைவு துணைப்பொறிப் பெட்டி
 - 4) மேல் வட்டத் துணைப் பொறிப் பெட்டி
 - 5) இவை எவ்வழுமல்ல.
- 12) தொடுகை முனை முறி செப்பம் செய்கையில்**
- A- முனைகளுக்கிடையிலான இடைவெளி உயர்ந்தபட்சம் திறந்திருக்கும் நிலையில் அமைத்தபின் செப்பம் செய்தல்.
- B- முனைகளுக்கிடையிலான இடைவெளி உயர்ந்தபட்சம் மூடியிருக்கும் நிலையில் அமைந்த பின் செப்பம் செய்தல்.
- C- முனைகளுக்கிடையிலான இடைவெளி அரைவாசி திறந்திருக்கும் நிலையில் அமைந்த பின் செப்பம் செய்தல்.
- D- முனை இடைவெளி கருத்திற் கொள்ளாது செப்பம் செய்தல்.
- 1) A மட்டும் சரியானது
 - 2) B மட்டும் சரியானது
 - 3) C மட்டும் சரியானது
 - 4) D மட்டும் சரியானது
 - 5) அனைத்தும் தவறானது
- 13) பொதுவான தொழிற்தளம் ஒன்றில் சாம்பல் நிறப் பாதுகாப்பு தலைக்கவசத்தை அணிந்து வருபவர்கள்**
- 1) பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்
 - 2) மின் இணைப்பாளர்கள்
 - 3) பயிற்சி பெறுவோர்கள்
 - 4) கொல்லர்கள்
 - 5) அதிதிகள்
- 14) படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு சமிக்ஞை குறித்து நிற்பது**
- 1) சூழலும் பாகம் இயங்கும் இடம்
 - 2) கதிர்த்தாக்கம் ஏற்படலாம்
 - 3) வேலை பூர்த்தியாகவில்லை
 - 4) வைத்தியக் கழிவு
 - 5) உக்கக்கூடிய கழிவு
- 
- 15) தொழிலாளி ஒருவருக்கு ஏற்படும் தசைப்பிடிப்பு, கை, கால் வலி என்பன எவ்வகை அனர்த்தத்தினுள் அடங்கும்.**
- 1) உயிரியல் அனர்த்தம்
 - 2) உடலியல் அனர்த்தம்
 - 3) பணித்திறனியல் அனர்த்தம்
 - 4) உளர்தியான அனர்த்தம்
 - 5) இரசாயனவியல் அனர்த்தம்
- 16) மெதோன் வாயுவினால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தினை எவ்வகை தீ விபத்திற்குள் உள்ளடக்கலாம்.**
- 1) A வகை தீ
 - 2) B வகை தீ
 - 3) C வகை தீ
 - 4) D வகை தீ
 - 5) E வகை தீ

17) கீழ்வருவனவற்றுள் காந்தவியல் பயன்படாத அலகு

- 1) மக்ஸிவெல் 2) உ.வெபர் (Wb) 3) கோஸ்(G) 4) ரெஸ்லா (T) 5) பரு. (F)

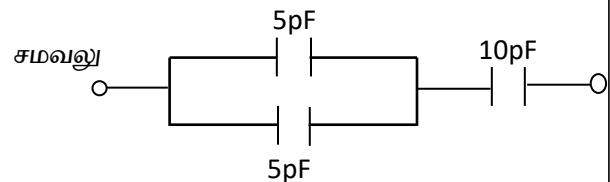
18) சுற்றின் விளையுள் கொள்ளளவத்திற்கு சமவாயு கொள்ளளவுப் பெறுமதி



- 1) $5 \times 10^{-3} \text{nF}$ 2) $5 \times 10^3 \text{nF}$ 3) $12.5 \times 10^{-3} \text{nF}$ 4) $12.5 \times 10^3 \text{nF}$ 5) $15 \times 10^{-3} \text{nF}$


19) அம்பியர் மாணியின் வாசிப்பு 1mA ஆக காணப்படின் தடை R இன் பெறுமதியாக அமைவது

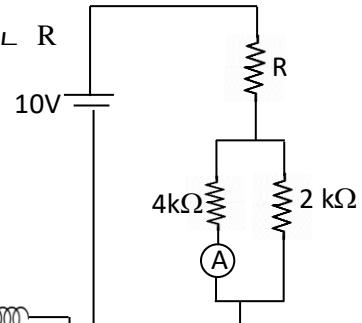- 1) $1\text{k}\Omega$ 2) $2\text{k}\Omega$ 3) $2.5\text{k}\Omega$
4) $500\text{k}\Omega$ 5) $4\text{k}\Omega$



20) சுற்றின் தடங்கல் (Z)

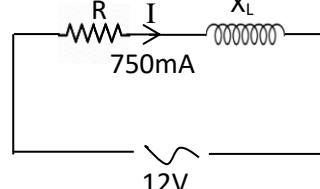- 1) $5\text{k}\Omega$ 2) $12\text{k}\Omega$ 3) $\sqrt{R^2 + X_L^2}$
4) 16Ω 5) $50\text{k}\Omega$



21) இலங்கை தேசிய மின்சக்தி வலை அமைப்பில் பயன்படுத்தாத அழுத்தம்

- 1) 132kV 2) 33kV 3) 400kV 4) 11kV 5) 250kV

22) தனிக்கலைப் பாவனையார் ஒருவரின் வீட்டில் தவறுதலாக விளக்குச் சுற்று ஒன்றில் உயிர், நடுநிலை கடத்திகள் தொடுகையுறும்போது பரம்பல் பெட்டியில் தொழிற்பட்ட துணை உறுப்பானது


- 1) தனியாக்கி (ISOLATER) 2) சிறுசுற்றுடைப்பான் (MCB)
3) எச்சாட்ட சுற்றுடைப்பான் (RCCB) 4) எவையும் அன்று 5) RCCB, MCB இரண்டும்

23) வீட்டு மின்சுற்றில் விளக்குச் சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் வடத்தின் நியமக்குறியீடு

- 1) $7/0.67\text{mm}$ 2) $1/0.53\text{mm}$ 3) $7/0.53\text{mm}$ 4) $7/0.85\text{mm}$ 5) $1/1.04$

24) சுற்று வரிப்படமானது சரியாக வகைக் குறிப்பது

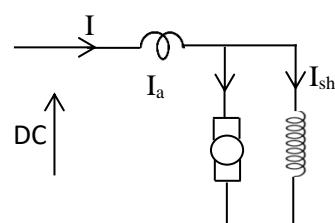- 1) பிறப்பாக்கி
2) மோட்டார்
3) நேரோட்ட கூட்டுப்புல மோட்டார்
4) நேரோட்ட தொடர்புல மோட்டார்
5) நேரோட்ட நீள்பக்க கூட்டுப்புல மோட்டார்



25) மீன்சமூற்சிப் பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்த முடியாத வளமாக அமைவது

- 1) புவிவெப்பம் 2) உயிர்த்தினிவு 3) வற்றுப்பெருக்கு
4) கடலைஅலை 5) நிலக்கரி

பகுதி - A




அமைப்புக்கட்டுரை வினா

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக.

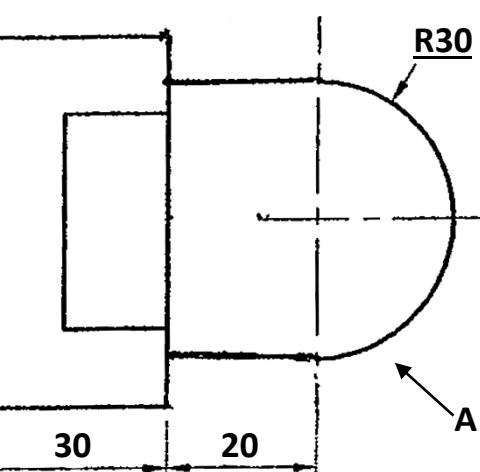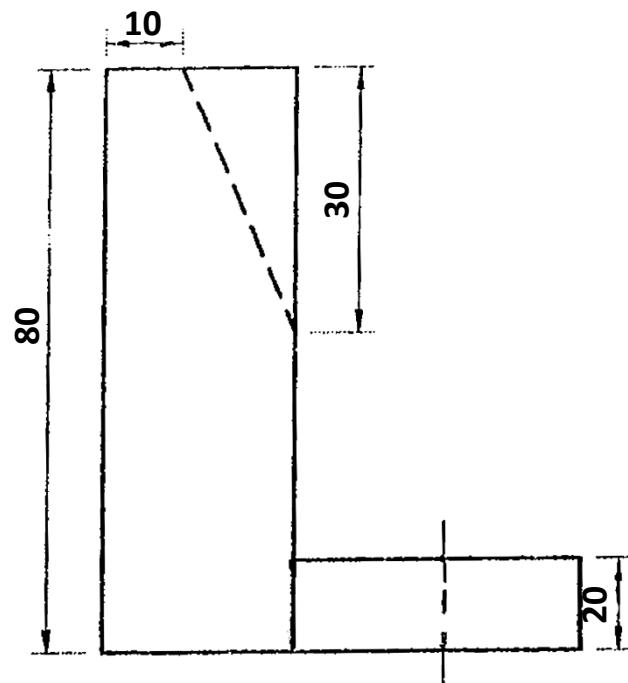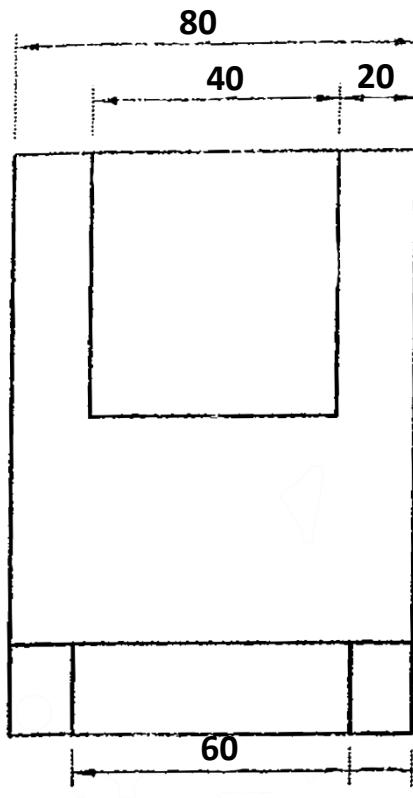- 1) வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொறிப் பகுதியின் முதற் கோண நிமிர் வரைபெறிய முறைக்கேற்ப வரையப்பட்ட முகப்பு நிலைப்படம், பக்கநிலைப்படம், கிடைப்படம் ஆகியன உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளன.

அம்புக்குறி A இன் மூலம் காட்டப்படும் புள்ளியை உற்பத்தியாகக் கொண்டு அதன் சமங்களும் தோற்றுத்தை வரைக. இதற்கான வரைதாள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

- பரிமாணங்களைச் சமங்களும் வரைதலில் குறிக்க.
- மறைந்துள்ள கோடுகள் அவசியமில்லை.
- புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் 5mm என்க. (அளவுகள் யாவும் மிமீற்றில் ஆகும்.)



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2)

a.

- i) நவீனமயமாக்கிய உற்பத்திகளில் காண்துக்க மேம்பாடுகளை மதிப்பிட்டுக்க நியதிகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

.....

08 புள்ளிகள்


- ii) இரண்டாம் உலகப்போர் கால தொழில்நுட்பத் திருப்பு முனையாக அமைந்த கண்டுபிடிப்புக்கள் நான்கினைத் தருக.

.....

b.

08 புள்ளிகள்

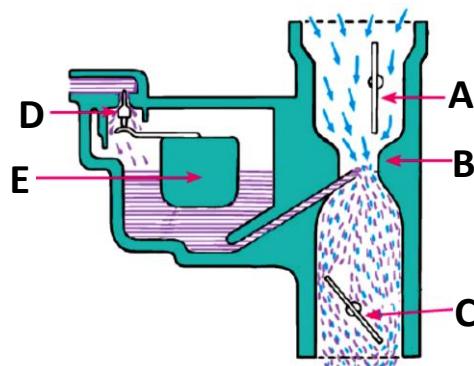- i) உருவில் A,B,C,D ஆகிய பாகங்கள் ஒவ்வொன்றின் பெயர்களையும் குறிப்பிட்டு அவற்றினால் ஆற்றப்படும் பிரதான தொழிற்பாடுகளைத் தருக.



| | பாகம் | தொழிற்பாடு |
|---|-------|------------|
| A | | |
| B | | |
| C | | |
| D | | |


16 புள்ளிகள்

- ii) மோட்டார் வாகன இயந்திரங்களை வகைப்படுத்துகையில் நியதிகளாகக் கொள்ளப்படும் ஐந்து நியதிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

05 புள்ளிகள்

iii)

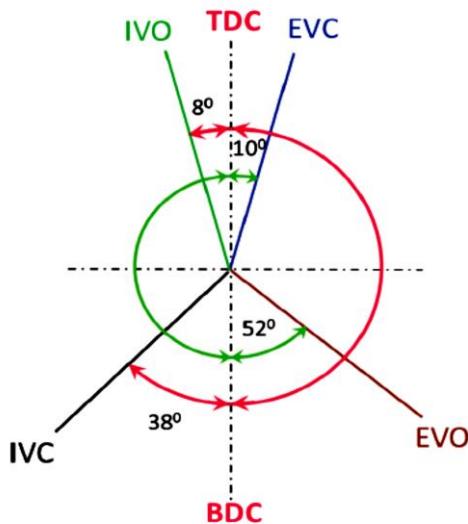

- a) உறுஞ்சல் வால்வு திறந்திருக்கும் நேர வீச்சு யாது?

.....
05 புள்ளிகள்

- b) வெளியகற்று வால்வு மூடியிருக்கும் நேர வீச்சு யாது?

.....
05 புள்ளிகள்

c.

- i) கதவுநிலை ஒன்றைச் சுவரில் பொருத்தும் முறையைப் படம் வரைந்து பின்வருவனவற்றைக் குறித்துக் காட்டுக.

1. தலை 2. கொம்பு 3. கம்பம் 4. வண்பிடி 5. உந்துகல்

படம் வரைதல் 05 புள்ளிகள்
பாகம் குறித்தல் 05 புள்ளிகள்

- ii) கட்டட சுவர் முடிப்பான சுவர் காரையிடலினால் ஏற்படும் அனுகூலங்கள் நான்கு தருக.

.....
.....
.....
.....
05 புள்ளிகள்

- iii) பத்திக்கூரை ஒன்றின் முன்னிலைப்படத்தினை வரைந்து பின்வருவனவற்றைப் பெயரிடுக.
1. கைமரம்
 2. அகல்வு
 3. சுவர்வளை
 4. தண்டயம்
 5. பக்கச்சவர்

**படம் வரைதல் 05 புள்ளிகள்
பாகம் குறித்தல் 05 புள்ளிகள்**

- iv) செங்கற்களுக்கான பரிசோதனை மூன்று தருக.
-
-
-

03 புள்ளிகள்


பகுதி - B

கட்டுரை வினா

எவையேனும் இரண்டு வினாவிற்கு மாத்திரம் விடையளிக்குக.


3)

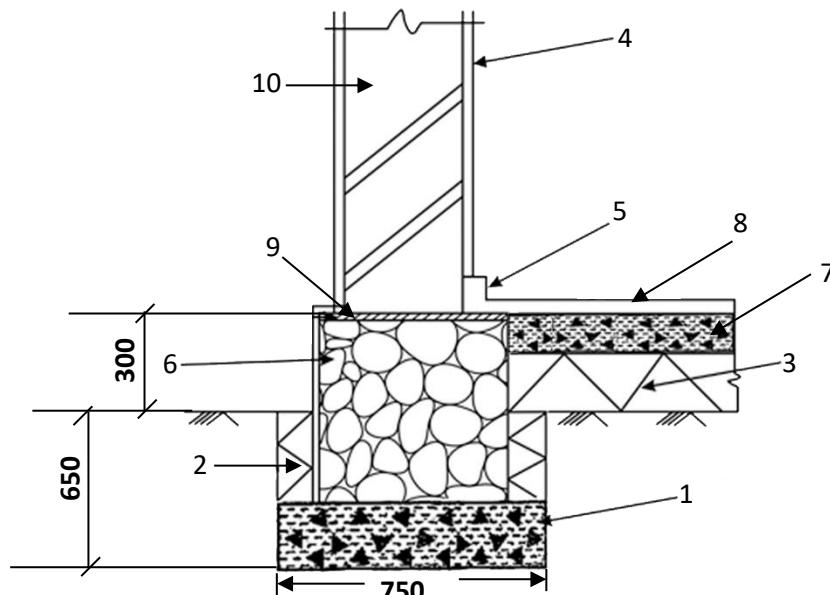- a. கொங்கிற் கலந்து இடப்படும் முறையில் கொண்டு செல்லல், இறுக்குதல், பண்படுத்தல் முறையைச் சுருக்கமாக தருக. 20 புள்ளிகள்
- b. அத்திவாரத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் இரண்டு தருக. 10 புள்ளிகள்
- c. கீல அத்திவாரம் நான்கின் பெயர்களைத் தருக. 20 புள்ளிகள்
- d. ஆங்கிலக்கட்டுக்கும், பிளாந்தேசக் கட்டுக்குள்ள வேறுபாடுகள் மூன்று தருக. 10 புள்ளிகள்
- e. கொங்கிற் திண்ம கட்டுக்கும் செங்கற்கட்டுக்குமுள்ள வேறுபாடுகள் மூன்று தருக. 20 புள்ளிகள்
- f. படத்தில் உள்ள இலக்கங்களை குறிக்கும் சரியான பெயரைத் தருக. 20 புள்ளிகள்



4)

a.

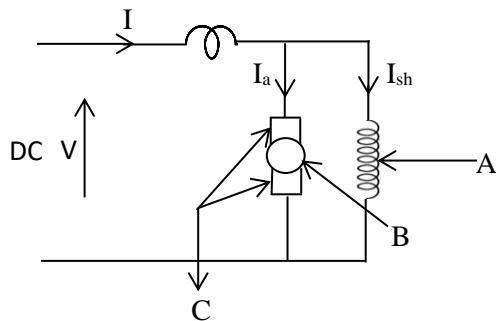

- i) மேலே தரப்பட்டுள்ள சுற்று வரிப்படத்துக்கு அமைய மோட்டாரின் வகையைக் குறிப்பிடுக. **10 புள்ளிகள்**
- ii) A,B,C ஐப் பெயரிடுக. **10 புள்ளிகள்**
- iii) வினா (i) இல் தரப்பட்ட விடைக்கு அமைய குறித்த மோட்டாரின் சிறப்பியல்பு வளையிகளை வரைக. **20 புள்ளிகள்**
- iv) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மோட்டாரில் காணப்படும் பிரதிசூலம், அனுசூலம் ஒன்றைக் குறிப்பிடுக. **20 புள்ளிகள்**
- v) குறித்த மோட்டார் பயன்படும் இடங்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக. **10 புள்ளிகள்**

b. மேலே தரப்பட்ட மோட்டாரானது 100V நேரோட்ட அழுத்தத்தை வழங்கும் போது 10A மின்னோட்டத்தை பெற்றுச் சூழ்கிறது. மோட்டாரின் ஆமேச்சர்த் தடை 0.2Ω ஆகும். மோட்டாரின் முனைவுகளின் எண்ணிக்கை 6 ஆகும். ஒரு முனைவுக்கான காந்தப்பாயம் 50mWb ஆகவும், ஆமேச்சர் கடத்திகளின் எண்ணிக்கை 864 ஆகும். மேலும் ஆமேச்சர் ஆனது மடிமுறுக்கில் சுற்றுப்பட்டிருப்பின் மோட்டார் சூழலும் வேகத்தைக் கணிக்குக. **30 புள்ளிகள்**

5)

- a. துணைப்பொறிப் பெட்டியின் பிரதான வகைகளைக் குறிப்பிடுக. **10 புள்ளிகள்**
- b. உம்மிடம் பின்வரும் துணையுறுப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன எனக் கொண்டு அவற்றை உரிய இடங்களில் உரிய நியதிக்கமையப் பயன்படுத்தி தொடக்கி மோட்டாரை சரியாக இணைப்புச் செய்வதற்கான வரிப்படத்தை வரைந்து துணையுறுப்புக்களைப் பெயரிடுக.
- | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Battery | 2. Positive Battery Cable | 3. Negative Ground Cable |
| 4. Fuse | 5. Ignition Switch | 6. Starter Relay |
| 7. Starter Solenoid | 8. Starter Motor | 20 புள்ளிகள் |
- c. இத் தொகுதியில் ஏற்படத்தக்க எளிய வழு ஒன்றினைக் குறிப்பிட்டு தீர்வினை முன்வைக்க. **20 புள்ளிகள்**
- d. தற்கால மோட்டார் வாகனங்களில் இயந்திரத்தின் திறனை மேம்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் உத்தி ஒன்றினைக் குறிப்பிட்டு வரிப்படத்தின் உதவியுடன் அவ் உத்தியினை விபரிக்குக. **30 புள்ளிகள்**
- e. நவீன வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் EGR தொழினுட்பம் பற்றி விபரிக்குக. **20 புள்ளிகள்**