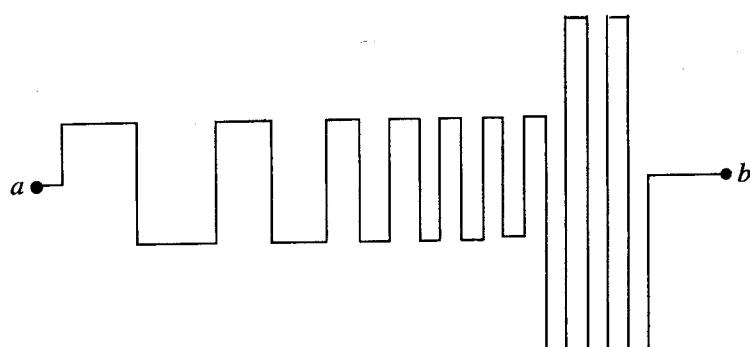


6. පහත සඳහන් ඒවායින් අභ්‍යන්තර දහන එන්ඩීමක ඉන්ධනයක් වගයෙන් හාටිත කළ යොහැඳි වන්නේ
 (1) මධ්‍යසාරය (2) මධ්‍යසිරන් (3) පෙලෝල්
 (4) දුරිත පෙලෝලියම් වායු (LP Gas) (5) තුමිකල්
7. පහත ප්‍රකාශවලින් සංවහනයට අදාළ සිදුවීම් කෝරන්න.
 A - මූෂ්‍යදේ සිට ගොඩින් දෙපට සිජිල් මූෂ්‍ය සුදාන හැමීම නිසා වාතය සිජිල් විම
 B - කේතලයකින් පිටවන පුමාලයෙන් අවට වාතය රැක්වීම
 C - කේතලයක හැඩිලය රැක්වීම
 D - උදුනක් වටා ඇති වායුව රැක්වීම
 (1) A සහ B පමණි. (2) B සහ C පමණි. (3) A, B, C සහ D යන සියලුම ය.
 (4) A, C සහ D පමණි. (5) A, B සහ D පමණි.
8. අවකල දරපණයකින් අනාත්මික (Virtual) උෂිණරු, විශාලික ප්‍රතිචිමිහයක් ලැබීමට නම් වස්තුව කුඩා යුත්තේ,
 (1) නාසිය හා දරපණය අතර ය. (2) දරපණයේ වත්තා කේත්දයට පිටතින් ය.
 (3) දරපණයේ වත්තා කේත්දය මත ය. (4) නාසිය මත ය.
 (5) අනත්තයේ ය.
9. ගබ්ද හා ආලෝක තරංග යන දෙකට ම
 A - සමාන තරංග ආයාමයක් ඇත.
 B - පරාවර්තන නියම අදාළ යේ.
 C - අන්වායාම තරංග ලෙස ගමන් කරයි.
 D - රික්ෂකයක් හරහා ගමන් කරයි.
 මින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) D පමණි. (5) A, B, C සහ D යන සියලුම ය.
10. පහත සඳහන් පුද්ගලයින්ගෙන් ව්‍යවසායකයෙක් ලෙස හැඳින්වීමට වඩාත් සුදුසු පුද්ගලයා වන්නේ කවරෝ ද?
 (1) සිය කාර්යාලය තුළ වෙළද ප්‍රතිකාර ලබා දීමට සුදුසු පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වාගෙන යන වෙළදාවරයෙක්
 (2) මුළුනැන්ගෙයි ඇති උදුන විශාල වශයෙන් වෙනස් කිරීමකට ලක්කළ පසුව එය සමඟ හාටිත කළ හැකි මුළුනැන්ගෙයි උපකරණයක් සැදු තීර්මාණකරුවෙක්
 (3) සිය සිහුයින් සමඟ ප්‍රතිඵලනය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය හාටිත කර ඉගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඉගෙනුම් ආධාරක සකස් කරන ගුරුවරයෙක්
 (4) විනයේ තීජපාදිත අඩු මිල ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයක් විශ්ලේෂණය කර, දේශීය ව ලබා ගත හැකි උපාංග හාටිත කර ඉහළ මිලකට එය තුවත සකස් කරන තීජන්රුවෙක්
 (5) අ.පො.ස. (පා.පො) විභාගයට සුදානම් වීම සඳහා අධ්‍යායන සැලසුමක් සකස් කරන සිහුයෙක්
11. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් තාක්ෂණය වඩාත් හොඳින් විස්තර වන ප්‍රකාශ වන්නේ කුමක් ද?
 A - මිනිසාගේ මුලික අවශ්‍යතා හා උවමනා සුපුරා ගැනීම සඳහා ස්වභාවිදරුමය වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තාක්ෂණයයි.
 B - තාක්ෂණය යනු විද්‍යාවේ සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ එකතුවේ එලයකි. එය ස්වාක්ෂීලික ලෝකය අධ්‍යායනය කිරීමකි.
 C - යන්ත්‍රයක් තීර්මාණය කිරීම, තීජපාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අග්‍රක්වීයාව හා එයට අවශ්‍ය සියලු යටිකල පහසුකම්වල එකතුව තාක්ෂණයයි.
 D - තාක්ෂණය තුළින්, විශවසනීයකවිය, ආරක්ෂාව පරිසරයට ඇති කරන බලපෑම හා තීජපාදනතාව ඉහළ ද්‍රෝමට තුළු ඇතින් කරයි.
 (1) A සහ B පමණි. (2) B සහ C පමණි. (3) B, C සහ D පමණි.
 (4) A සහ D පමණි. (5) A, B, C සහ D පමණි.
12. තාක්ෂණ පන්තියක සිදුන් ක්ෂේවායමක් මිශ්‍රම් පිළිබඳ ව පහත සඳහන් නිරික්ෂණ කර ඇත.
 A - මිශ්‍රමක් ලබා ගැනීම සඳහා මිශ්‍රම උපකරණයක් කෝරා ගැනීමේ ද මිශ්‍රම ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය මිශ්‍රම පරායය වැළැඳී සාක්ෂියකි.
 B - මිශ්‍රම උපකරණ, සාමාන්‍යයෙන් වාර කිහිපයක ද එකම මිශ්‍රම ලබා දෙයි.
 C - මිශ්‍රමේ තීරවද්‍යතාව කෝරාගත්තා ලද මිශ්‍රම උපකරණ වර්ග මත රඳ පවතී.
 D - ගුහා දේශීය මිශ්‍රමන් ස්වායන්ත් වේ.
 මින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
 (1) A සහ C පමණි. (2) A, B සහ C පමණි. (3) A, B, C සහ D යන සියලුම ය.
 (4) B, C සහ D පමණි. (5) A, C සහ D පමණි.
13. රුපය 13 හි දක්වෙන පුවුව් ලෝහවලින් තතා ඇති. පුවුව් සඳහා ලෝහයක් කෝරා ගැනීමේ ද වඩාත් වැදගත් වන එහි ගුණාංග මොනවා ද?
 A - ලෝහයේ සනන්ට්‍ය
 B - ලෝහයේ විදුල් සනන්ට්‍ය සාක්ෂායකතාව
 C - ලෝහයේ අවසාන ගක්කිය (Ultimate strength)
 D - ලෝහයේ තාප සනන්ට්‍ය සාක්ෂායකතාව
 (1) A හා B පමණි. (2) B හා D පමණි.
 (3) A හා C පමණි. (4) A, B හා C පමණි.
 (5) B, C හා D පමණි.



රුපය 13

14. සුචිකාරයනාව යනු ඉංගේරුමය ද්‍රව්‍යයක් සඳහා වූ ඉතා වැදගත් ද්‍රව්‍ය ගුණයකි.
පහත සඳහන් යෙදීම්වලින් ලෝහයක සුචිකාරයනා ගුණය හාටින කරන යෙදීම වන්නේ,
- (1) ඉස්කුරුපුළු ජැකුවුවක් හාටිනයෙන් වාහනයක් එසැම ය.
 - (2) වාහනවල ඇති යනු කොල්වල (Leaf spring) වලනය ය.
 - (3) උයවන පටිවලයක (Lathe machine) ඉරු ස්කුරුපුළුවකි (Lead screw) වලනය ය.
 - (4) ඡව සම්පූර්ණය සඳහා හාටින වන ශිරය රෝදවල වලනය ය.
 - (5) කායියක් නිෂ්පාදනය කිරීම ය.
15. ශ්‍රී ලංකාවේ තායරික පුදේක, විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, කුඩා වැඩසක දී පවා ජලගැලීම්වලට හාරනය වේ. මෙම තත්ත්වය මගහරවා ගැනීම සඳහා පියවර කිහිපයක් ගත හැකි ය.
- A - නව ඗ුගන ජලනල පදනම් ගොඩිනැම
B - අදුන් ජලාග පිහිටුවීම
C - පටිත්තා කාණු පදනම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
D - පහත නිමි ගොඩ කිරීම
- නිවැරදි විසයුම්/විසයුම් වන්නේ
- (1) A පමණි.
 - (2) B පමණි.
 - (3) A, B හා D පමණි.
 - (4) A, B හා C පමණි.
 - (5) A, B, C සහ D යන සියලුල ම ය.
16. භූමිකම්පාවක තීවුකාව මැනීම සඳහා රිවිටර මාපකය හාටින කරයි. රිවිටර පරිමාණය (Richter scale) 4 හි හා රිවිටර පරිමාණය 5 හි භූමිකම්පා දෙකක් අතර තීවැරදි සන්සන්දනය වන්නේ,
- (1) පරිමාණය 5 හි බලපෑම 4 හි බලපෑමෙන් 1.25 වාරයක් ප්‍රබල ය.
 - (2) පරිමාණය 5 හි පරිමාණය 4 ට වඩා අඩු බලපෑමක් ඇති කරයි.
 - (3) පරිමාණය 5 හි බලපෑම 4 හි බලපෑම මෙන් 4^5 වාරයක් ප්‍රබල ය.
 - (4) පරිමාණය 5 හි බලපෑම 4 හි බලපෑම මෙන් 10 වාරයක් ප්‍රබල ය.
 - (5) පරිමාණය 5 හි බලපෑම 4 හි බලපෑම මෙන් 100 වාරයක් ප්‍රබල ය.
17. ගෘහස්ථ්‍ර විදුලි බෙදාහැමි පදනම්යක ඇති විදුලි රැහැනක් යෝජන දෙකක් අතර තදින් ඇද සුචිකරණ ලැබේ. වසරකට පසුව එය එහිල් වී ඇති බව දක්නට ලැබේ. මෙම සිදුවීමට වධාන් අදු විය හැකි තම ලෝහය සතු ගුණය කුමක් ද?
- (1) සන්නායකතාව (Conductivity)
 - (2) දුන්ත්ව (Hardness)
 - (3) ආහනාතාව (Malleability)
 - (4) සට්ටින ප්‍රබලතාව (Impact strength)
 - (5) තනුතාව (Ductility)
18. සෝඩියම් හයිට්‍රොක්සයිඩ් (NaOH) නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ප්‍රකාශ පහත දක්වේ,
- (1) A හා B පමණි.
 - (2) B හා C පමණි.
 - (3) A හා C පමණි.
 - (4) C හා D පමණි.
 - (5) B හා D පමණි.
19. රුපය 19 හි දක්වන තරගය ස්ථිකරයක් තුළින් ඇසු විට එම හඩ ඔබට ඇසෙන ආකාරය දක්වන වධාන් සුංස් ප්‍රකාශය වන්නේ,



රුපය 19

- (1) සංඛ්‍යාතය වෙනස් තොවන අතර අවසානයේ දී හඩේ සැර (Loudness) ඉහළ යයි.
- (2) කාලයක් සමග සංඛ්‍යාතය ඉහළ යන තමුදු හඩේ සැර එකම අයයක පවතී.
- (3) කාලයක් සමග සංඛ්‍යාතය පහළ යන තමුදු අවසානයේ දී හඩේ සැර ඉහළ යයි.
- (4) සංඛ්‍යාතය හා හඩේ සැර තොවනයේ ව පවතී.
- (5) කාලයක් සමග සංඛ්‍යාතය ඉහළ යන අතර අවසානයේ දී හඩේ සැර ද ඉහළ යයි.

20. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් අඩු ගෙවීයක ඉදීමේ ත්‍රියාවලියේ වේගය අඩුකිරීමට හේතු විය හැකි වචාක් පූජු කුමය වන්නේ ඇමත් දී?


- (1) කාමර උණක්වයේ පවතින රෝගය ගිල්වා තැබීම
- (2) ගෝනියක මතා ඇද යට තැබීම
- (3) සිතකරණයේ තැබීම
- (4) විවෘත උපක් අසල තැබීම
- (5) පිදුරු සහිත පෙට්ටියක බහා තැබීම

21. ජල එදුම් උණපාදනය සඳහා ගල් අඡුරු හාවිතයේ ඇති අවධි දක්වෙන ප්‍රකාශ තෝරත්ත.


- A - ගල් අඡුරු ලෝකයේ වැඩි ප්‍රයෝගයක බෙදුලුව නොකිහිම
 B - ගල් අඡුරු ජව උණපාදනයට හාවිත කිරීම හේතුවෙන් අම්ල වැඩි ඇතිවිම
 C - ගල් අඡුරු පුනරුජනනීය නොකිම
 D - ලෝකයේ පවතින ගල් අඡුරු නීති ඉදිරි අවුරුදු 100ක කාලයකට පමණක් ප්‍රමාණවත් වීම
 (1) A හා B පමණි. (2) B හා C පමණි. (3) C හා D පමණි.
 (4) B, C හා D පමණි. (5) A, B, C හා D යන සියල්ල ම ය.

22. රුපය 22 හි ඇති ආලෝක විෂෝධන බියෝඩය දක්වෙන අවස්ථාව වන්නේ

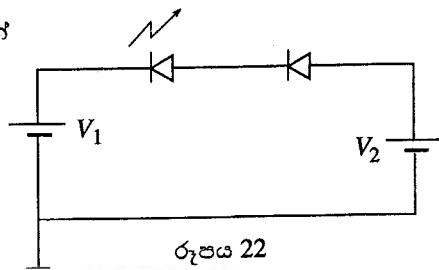- (1) $V_1 = 8V, V_2 = 8V$
- (2) $V_1 = 15V, V_2 = 8V$
- (3) $V_1 = 5V, V_2 = 8V$
- (4) $V_1 = 10V, V_2 = 10.7V$
- (5) නිගමනයකට එළඹීම සඳහා දී ඇති තොරතුරු ප්‍රමාණවත් තැනු.



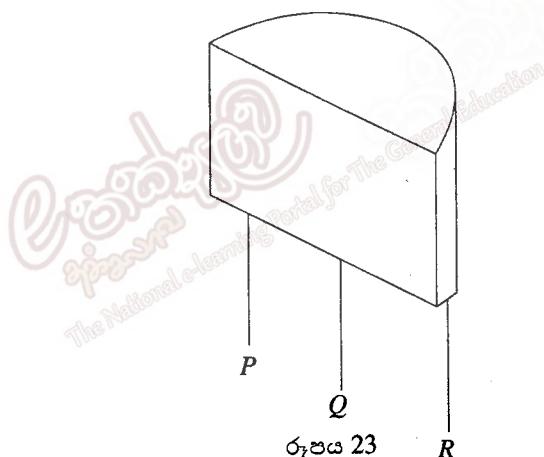23. රුපය 23 හි තොදන්නා ව්‍යාන්සිස්ටරයක් දක්වා ඇත.




යිහුයක් ප්‍රතිලෝම් මල්ටීමිටරයක් හාවිත කර ව්‍යාන්සිස්ටරයේ වර්ගය හා පාදම අගු හැඳුනා ගන්නා ලදී. මිනු මල්ටීමිටරයේ දින (+) එළණය (Probe) හා යැන (-) එළණය අතය P, Q හා R මත කඩා පරික්ෂා කිරීමෙන් ලැබුණු ප්‍රකිල්ලවලින් පහත වගුව සම්පූර්ණ කර ඇත.

P	Q	R	ප්‍රතික්ෂා අතය
+	-	-	පහළ
	+	-	ඉහළ
+	-	-	පහළ
	-	+	ඉහළ
-	+	-	ඉහළ
-		+	ඉහළ

තොදන්නා ව්‍යාන්සිස්ටරය පිළිබඳ නිවැරදි විස්තර දක්වා වරණය තෝරත්ත.


- (1) P පාදම වන අතර ව්‍යාන්සිස්ටරය NPN වේ.
- (2) P පාදම වන අතර ව්‍යාන්සිස්ටරය PNP වේ.
- (3) Q පාදම වන අතර ව්‍යාන්සිස්ටරය NPN වේ.
- (4) Q පාදම වන අතර ව්‍යාන්සිස්ටරය PNP වේ.
- (5) R පාදම වන අතර ව්‍යාන්සිස්ටරය NPN වේ.

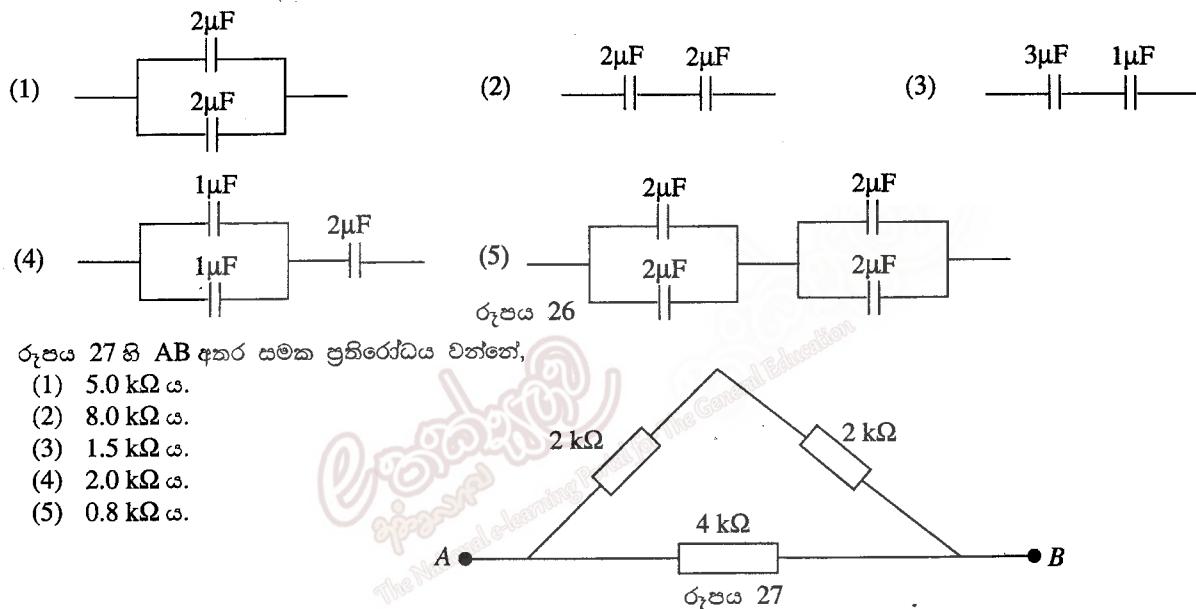24. ගෙහස්ථ පොකුණක මදරුවන් බෝලිම වැළැක්වීම සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිසර සිතකාමේ ක්‍රමය වන්නේ,
- ඡේපි වර්ගයේ මුදුන් පොකුණෙහි රෝ කිරීම ය.
 - පොකුණෙහි කාරුවකු ඇති කිරීම ය.
 - ඡලය මතුපිට තුන් තේල් ස්ථිරයක් යෙදීම ය.
 - වාතන පොම්පයක් පොකුණ තුළ සටි කිරීම ය.
 - කුඩා විදුලි පහනක් පොකුණ තුළ දළේම ය.
25. කර්මාන්ත ගාලාවක යන්තුයක් ව්‍යාකරවීමේ දී සුදුළා ආරක්ෂාව පිළිබඳ තිවැරදි ප්‍රකාශ පහක දක්වේ. එම ප්‍රකාශ අනුරෙන් ලුලිකව සපුරාදිය යුතු සුදුළා ආරක්ෂාව වන්නේ,
- යන්තුය සඳහා වූ ආරක්ෂාන උපදේශ කියවීම ය.
 - යන්තුය ව්‍යාකරවත විව යහපත් මානයික තත්ත්වයකින් පසුවීම ය.
 - හදිසියක දී යන්තුය ව්‍යාවිරහිත කරන ආකාරය දන සිටීම ය.
 - අරක්ෂක පලදානා පැලිවීම ය.
 - යන්තුය සඳහා හාවිත කරනු ලබන ද්‍රව්‍යවල තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන තෝරා ගැනීම ය.
26. ඔබට $1\mu\text{F}$, $2\mu\text{F}$ සහ $3\mu\text{F}$ බාරිතුක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් සපයා ඇත. ඒවා හාවිත කර $4\mu\text{F}$ පකස් කර ගැනීම සඳහා වූ තිවැරදි වින්‍යාසය කුමක් ද?



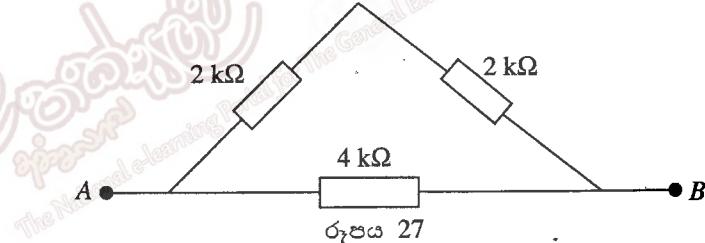27. රුපය 27 සි AB අතර සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

- $5.0 \text{ k}\Omega$ ය.
- $8.0 \text{ k}\Omega$ ය.
- $1.5 \text{ k}\Omega$ ය.
- $2.0 \text{ k}\Omega$ ය.
- $0.8 \text{ k}\Omega$ ය.




28. වොට් 1000 විදුලි ස්ත්‍රීක්කයක් දිනකට පැය, $1/2$ බැංකින් සකියකට දින පහක් හාවිත කළ හොත් සකියක දී විය වන විදුලි ඒකක ගණන කොපමෙන් ද?

- එකක 10
- එකක 2.5
- එකක 5.0
- එකක 0.4
- එකක 1

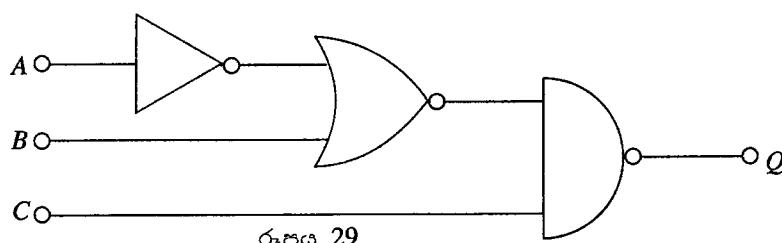29. රුපය 29 සි දක්වා ඇති තරක (Logic) පරිපථයේ Q ප්‍රතිච්චය සඳහා තරක (Logic) ප්‍රකාශනය හැකිතාක් දුරට සරල කළ පිළිතුර වන්නේ,

- $Q = A\bar{B}C$ ය.
- $Q = \bar{A}C + BC$ ය.
- $Q = \bar{A} \bar{B} C$ ය.
- $Q = \bar{A} + B + \bar{C}$ ය.
- $Q = ABC$ ය.



30. SR පිලිපොල පරිපථයක් රුපය 30 හි දක්වේ. පිලිපොල පරිපථය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ දී ඇත. Q_1 යනු පෙර තත්ත්වය වේ. Q_2 යනු පසු තත්ත්වය වේ.

පිලිපොල පරිපථය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ දී ඇත. Q_1 යනු පෙර තත්ත්වය වේ. Q_2 යනු පසු තත්ත්වය වේ.

A - $S = 1 R = 1 Q_1 = 0 Q_2 = 0$

B - $S = 1 R = 0 Q_1 = 0 Q_2 = 0$

C - $S = 0 R = 1 Q_1 = 1 Q_2 = 0$


D - $S = 0 R = 1 Q_1 = 0 Q_2 = 1$

නිවැරදි ප්‍රකාශ යුතු ලද වන්නේ,


(1) A සහ B ය. (2) B සහ C ය.

(3) C සහ D ය. (4) B සහ D ය.


(5) A සහ C ය.

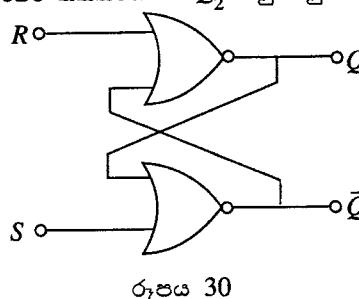

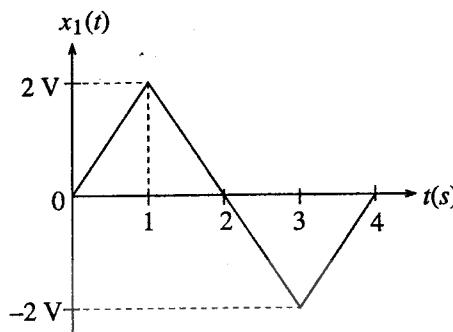31. රුපය 31(a) හා (b) හා $x_1(t)$ හා $x_2(t)$ ත්‍රිකෝණාකාර කරාග දෙකක් දක්වේ.



(a)

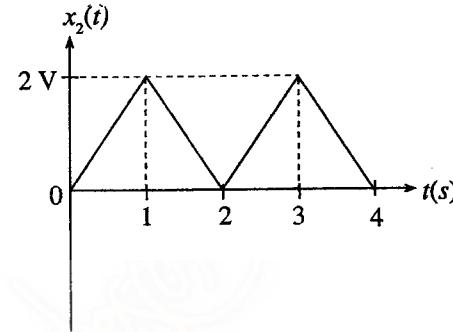

රුපය 31

(b)

$x_1(t)$ හා $x_2(t)$ හා සාමාන්‍ය අගය පිළිවෙළින්


(1) 2V, 2V ය. (2) 0V, 1V ය. (3) 0V, 2V ය. (4) 1V, 1V ය. (5) 0V, 0V ය.

32. යම් රුපවාහිනී තාලිකාවක් VHF 180 MHz සංඛ්‍යාතයෙන් විකාශනය කෙරේ. මෙම විකාශනය තැරූම් සඳහා නිරමාණය කරන, රුපය 32 හි දක්වා ඇති ආකාරයේ, ඇන්ට්‍රොවක වියිපෝලයේ දිග L හි අගය වනුයේ

(1) $5/6$ m ය. (2) $6/5$ m ය.

(3) $5/3$ m ය. (4) $3/5$ m ය.

(5) $5/12$ m ය.

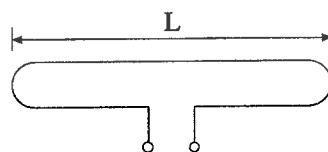

රුපය 32

33. Windows මෙහෙයුම් පදනම් අවධියට අවතිරුය විම (Boot) සාර්ථකව නිමකිම සඳහා පහත සඳහන් දෙමාග (Hardware) වලින් අවශ්‍ය කෙටිවන දෙමාගය වන්නේ,

(1) සකසනය (The Processor) ය.

(2) සයම්හාලී ප්‍රෝසේෂර (RAM) ය.

(3) පරිගණකයේ දෑඩ් තුළිය (Hard disk) ය.


(4) පදනම් මුලික ආමාන/ප්‍රකිමානය (Bios chip) ය.

(5) සංයුත්ත තැබී බාවකය (CD ROM) ය.


34. රුපය 34 න් සමාන දිගින් යුත් හා සමාන ප්‍රකිරෝධකතාවයන් (Resistivities) යුත්ත වූ A, B හා C සන්නායක තුනක හරස්කඩ දක්වා ඇත. එම සන්නායක තුන තුළින් සමාන බාරුවක් ගැලීමට සැලැසුම් විට, සන්නායකවල කාප උත්සර්ජනය (Heat dissipation) පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?



A

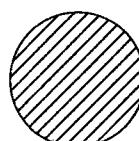

B

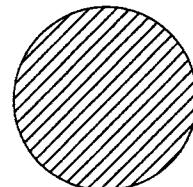

C

රුපය 34

(1) A, B හා C සන්නායක තුනෙහිම කාප උත්සර්ජනය එකිනෙකට සමාන වේ.

(2) A සන්නායකයේහි අවම කාප උත්සර්ජනයක් සිදු වේ.


(3) A සන්නායකයේහි උපරිම කාප උත්සර්ජනයක් සිදු වන අතර C සන්නායකයේහි අවම කාප උත්සර්ජනයක් සිදු වේ.

(4) B සන්නායකයේහි උපරිම කාප උත්සර්ජනයක් සිදු වේ.

(5) කාප උත්සර්ජන පිළිබඳ ව නිශ්චාල ප්‍රමාණවන් දත්ත සපයා තැනු.

35. රුපය 35 හි දක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිය බෙද හැරීමේ පදනම් පැහැදිලියකි. එහි V_1 , V_2 , V_3 සහ V_4 වෝල්ටොමෝෂන් විදුලිය සපයන අධිකාරීන් විසින් පවත්වා ගත යුතු නිවැරදි අයන් පිළිවෙළින් දැක්වන පිළිතුර ක්‍රමක් ද?

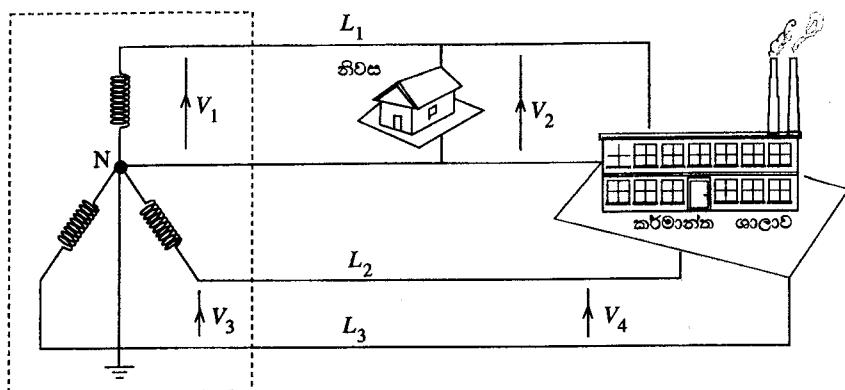- (1) 240V, 230V, 415V, 400V
- (2) 230V, 240V, 400V, 415V
- (3) 415V, 400V, 240V, 230V
- (4) 400V, 415V, 230V, 240V
- (5) 230V, 230V, 400V, 400V




කෙදෙහැරීමේ පරිණාමකෘද්‍ය ද්‍රව්‍යීය දාහරය

රුපය 35


36. රුපය 36 හි --V -වලින් දක්වෙන්නේ උපරිම ධාරාව $50 \mu\text{A}$ හා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය $3\text{k}\Omega$. වූ ස්ථිර වූම්පක සලදගර (PMMC) උපකරණයකි. එය $0-10 \text{ V}$ පරාභයේ වෝල්ටොමෝෂන් මැනීම සඳහා වෝල්ට් මිටරයක් ලෙස හාවිතයට ගැනීමට යොදිය යුතු R ප්‍රතිරෝධකයේ අයය වන්නේ,

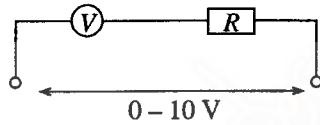- (1) $197 \text{ k}\Omega$ ය.
- (2) $2.8 \text{ k}\Omega$ ය.
- (3) $200 \text{ k}\Omega$ ය.
- (4) $3.2 \text{ k}\Omega$ ය.
- (5) $3.0 \text{ k}\Omega$ ය.




රුපය 36

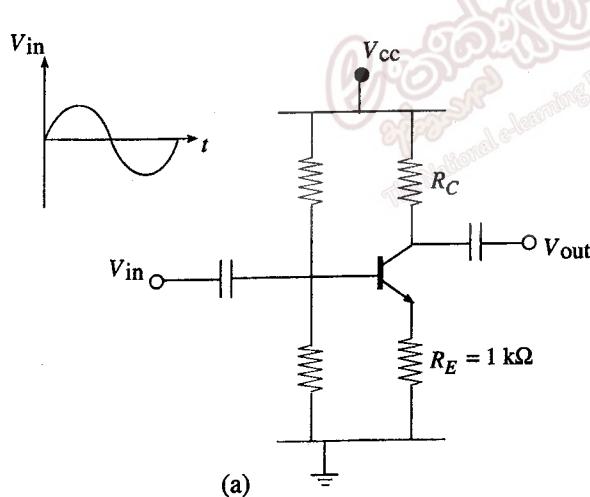● ප්‍රශ්න අංක 37, 38 හා 39 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත රුපය 37 යොද ගන්න.




(a)

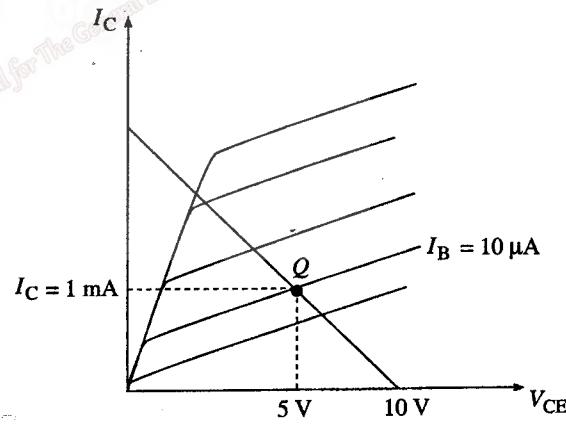

(b)

37. රුපය 37(b) හි දත්ත අනුව ව්‍යාන්ජිස්ටරයේ ධාරා ලාභය (h_{FE}) වනුයේ,
 (1) 0.01 (2) 0.1 (3) 10 (4) 100 (5) 2

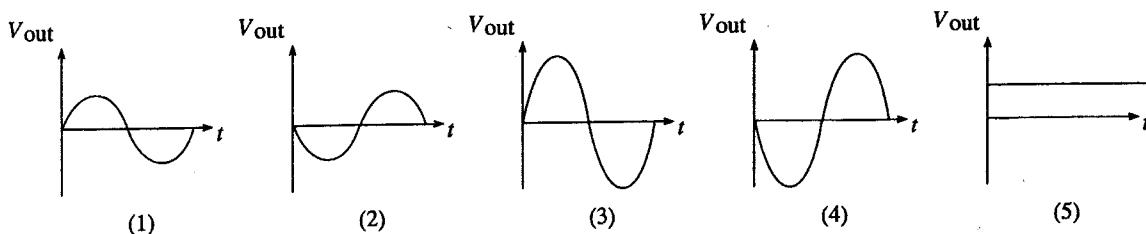
38. රුපය 37 (a) හි V_{in} ප්‍රශ්නයට අනුකූල ප්‍රතිදිනයේ (V_{out}) ව්‍යාන් නිවැරදි තරග ආකාරය ක්‍රමක් ද?




39. ප්‍රාන්ජේස්ටරය රුපය 37(b) දක්වා ඇති ව්‍යාකාරී ලක්ෂයේ පවත්වා ගැනීමට යෙදිය යුතු R_C හි ආයතන ම අයය වන්නේ,
 (1) 4 Ω ය. (2) 100 Ω ය. (3) 9 kΩ ය. (4) 9 Ω ය. (5) 4 kΩ ය.

40. ටෝල්වියා යාමකයක් (voltage regulator) ලෙස සෙනර බියෝබියක් (Zener diode) යොදා ඇති අවස්ථාවක් රුපය 40හි දක්වේ. පෙන්වා ඇති අවස්ථාවේ සෙනර බියෝබියේ උත්සාරුණු වන ජවය කොපමණ ද?

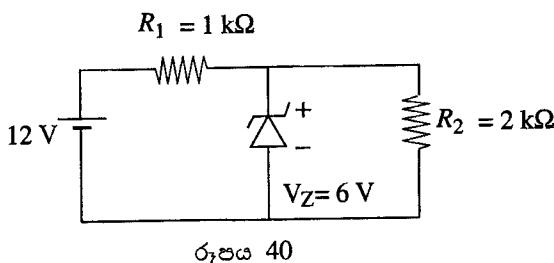- (1) 36 mW (2) 72 mW
 (3) 18 mW (4) 18 W
 (5) 36 W



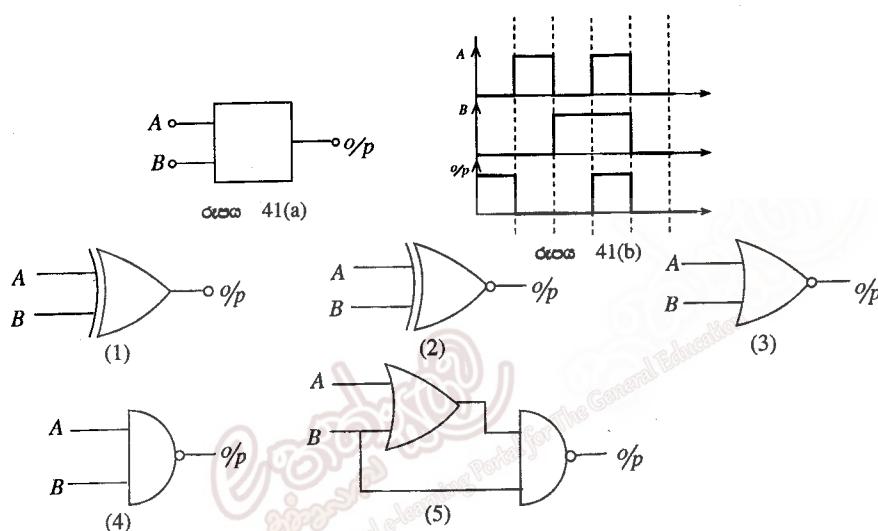41. රුපය 41(a)හි දක්වා ඇති තරක පරිපථයේ A හා B ප්‍රේදකයන්ට හා එයට අනුකූල ප්‍රතිදිනයේ තරංග සවහන් රුපය 41(b) හි දක්වා ඇත. අදාළ ප්‍රතිදිනය ලබා ගැනීම සඳහා විඛාන් සුදුසු තරක ද්වාරය කුමක් ද?



42. එගලන්තයේ සිට විකාශනය කරන BBC සිංහල යෝජිත ලංකාවේ සිට ගුවණය කළ හැකි ය. මෙම විකාශනයේ තරංග අඟ් ගුවන් විදුලි ආදායකවලට සම්පූර්ණය වන විඛාන් තිබුරදී කුමක් ද?
 (1) පහළ අහසේ ගමන් කරන සංඛ්‍යාත මුර්කිත (FM) තරංග මගින්
 (2) අයන ගෝලය හරහා ගමන් කරන සංඛ්‍යාත මුර්කිත (FM) තරංග මගින්
 (3) පහළ අහසේ ගමන් කරන කෙටි තරංග (SW) මගින්
 (4) අයන ගෝලය හරහා සම්පූර්ණය වන කෙටි තරංග (SW) මගින්
 (5) අයන ගෝලය හරහා සම්පූර්ණය වන විස්තාර මුර්කිත තරංග (AM) මගින්

43. Windows මෙහෙයුම් පදනම් සහිත පරිගණකයක USB laser පින්ටරයක් (Printer) ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාව්‍යාපික ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහන දක්වේ.

A - Windows 7 මෙහෙයුම් පදනම් සහිත පරිගණකයක් නම්, සුලබව මිලදී ගත හැකි USB laser පින්ටරයක් ස්ථාපනයේ ම අවස්ථාව වේ.

B - USB පින්ටරය පරිගණකයට සම්බනධ කර පහත දක්වන ව්‍යා අනුපිළිවෙළින් සිදුකර ස්ථාපනය කළ යුතුයි.
 Start → Program files → Accessories

C - Windows XP මෙහෙයුම් පදනම් සහිත පරිගණකයක් නම් පරිගණකයට USB පින්ටරය සම්බනධ කර පින්ටරය ස්ථාපනය සඳහා තීජපාදකයා විසින් සපයා ඇති සංයුත්ත තුළිය හාටිත කර පින්ටරය ස්ථාපනය කළ හැකි ය.

ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ ඉහත ප්‍රකාශවලින් සකස ප්‍රකාශ වන්නේ,

- (1) A සහ B ය. (2) B සහ C ය.
 (3) A සහ C ය. (4) A, B සහ C ය.
 (5) ප්‍රකාශන සියල්ල ම අයනය වේ.

44. Visual Basic ප්‍රකාශනයක් පහත දක්වේ.

```
design = New Bitmap(OpenFileDialog.FileName)
```

ඉහත ප්‍රකාශනයෙන් සිදුවන කාරු විධාන නිවැරදිව දැක්වන ප්‍රකාශය වන්නේ,

- (1) FileName තැමැති තට ගොනුවක් සැදීම (Create a new file called Filename) ය.
- (2) "design" නමින් තට බිට් මූලයක් (bitmap) ඇකසීම හා එය FileName ගොනු නාමයෙන් තැන්පත් කිරීම (Create a new bitmap called design and saves it as Filename) ය.
- (3) FileName නමින් දත්තා ඇති image ගොනුව "design" යන තමය ආදේශ කිරීම. (Adds the value of an image file called FileName to design) ය.
- (4) design යන විව්‍යායට New අය ආදේශ කිරීම (Assign the value new to variable design) ය.
- (5) ඉහත කිහිවක් යක්‍ර තොවේ.

45. ගහ විදුලි සැපයුම සඳහා සාමාන්‍ය කිලෝවෛට් පැය මීටරයක් හාවිත කිරීමත්, කරමාන්ත ගාලා විදුලි සැපයුමක් සඳහා කිලෝවෛට් පැය මීටරයට අමතරව ජව සාධකය මැනීම සඳහා ජව සාධක මීටරයක් ද හාවිත කිරීමට හේතු පහත දක්වේ.

- A - කරමාන්ත ගාලා විදුලි සැපයුමකට සාපේක්ෂව ගහ විදුලි සැපයුමක ඉතා අඩු පවත්තා හාවිත වීම
- B - කරමාන්ත ගාලා විදුලි සාවිතයේ දී ගහස්‍ය විදුලි සාවිතයට සාපේක්ෂව වැනි උරුකතා බැරුණත් (Inductive load) හාවිත වීම
- C - කරමාන්ත ගාලා විදුලි සැපයුමක හාවිත වන ජවය මීටරයේ අඩුවෙන් සහන් වීම නිවැරදි කිරීම සඳහා ඉහත ප්‍රකාශවලින් විධාන නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,


- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
- (4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.

46. ගහස්‍ය මිශ්‍රණ යන්ත්‍රයක (Blender) ඇත්තේ සාරව (Universal) මෝටරයකි. මෙම වර්ගයේ මෝටරයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ.

- (1) ආරම්භක වනාවිතය (torque) ඉතා අඩු වීම ය.
- (2) ත්‍රියාන්තමක වන විට දී හාරය වෙනස් වූව ද අවශ්‍ය වේය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව ය.
- (3) සරල ධාරා (DC) හේ ප්‍රකාශවලක ධාරා (AC) සැපයුමකින් ත්‍රියාන්තක කළ හැකි වීම ය.
- (4) සරල ධාරා මෝටරයක මෙන් ත්‍රියාදේශකයක් (commutator) කිහිපි ය.
- (5) ඉහළ ප්‍රමාණ වෙශයක් පවත්වා ගත හැකි වීම ය.

47. රුපය 47 හි සිදු. විදුලි පැකා මෝටරයක එනුම් සම්බන්ධ වන ආකාරය දක්වා ඇතු. මෙම මෝටරය තැවත මතා එකලයේ කර ත්‍රියාන්තමක කිරීමේ දී එය ප්‍රමාණය විය යුතු දිගාවට ප්‍රතිවිරැදි දිගාවට ප්‍රමාණය වන බව නිරික්ෂණය කරන ලදී. එය නිවැරදි දිගාවට ප්‍රමාණය වීමට නම්, කළ යුතු වන්නේ,

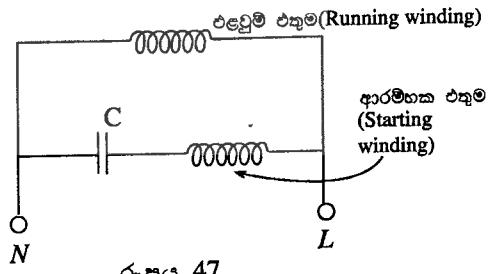- (1) සැල්ව (L) හා උදෑසීන (N) අශ්‍රා මාරු කිරීම ය.
- (2) එලුම් එනුම් අශ්‍රා මාරු කිරීම ය.
- (3) ආරම්භක එනුම් අශ්‍රා මාරු කිරීම ය.
- (4) ධාරිතුකයේ අශ්‍රා මාරු කිරීම ය.
- (5) ධාරිතුකය එලුම් එනුමට උරුණු සැකිරීමෙන් සම්බන්ධ කිරීම ය.




රුපය 47

48. ගහ විදුලි පරිපථයක හාවිත වන උපාග හා එවායේ අවශ්‍යතා පහත දක්වේ. එයින් උපාගය සමඟ අවශ්‍යකාරී නොයුතුවන ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) PVC කොන්කිෂුට් නළ: විදුලි රහුනේ යාන්ත්‍රික ආරක්ෂාව සඳහා
- (2) සිභිභි පරිපථ බිඳීනය (MCB): විදුලිය තිසා සිදු වන හිතිගැනීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා
- (3) ග්‍යාග ඉලෙක්ට්‍රොවේචර (Earth Electrode) : සැල්ව රහුන ස්පරු විමෙන් පුද්ගලයෙකුට විදුලි සැර වැදීමක දී ගෝජ්ජාරා පරිපථ බිඳීනය (RCCB) ත්‍රියාන්තමක වීම සඳහා
- (4) අනුෂුරු කුරුව (Adaptor) : පහන ධාරකයකින් (Lamp holder) පිටතට විදුලි සැපයුමක් ලබා ගැනීම සඳහා
- (5) කිලෝ වෛට් පැය මීටරය : පාරිසේශීකාය හාවිත කරන විදුල් ජවය මැනී වාර්තා කිරීම සඳහා

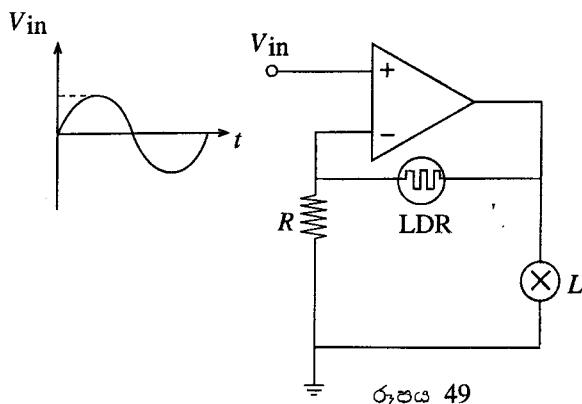49. ප්‍රතිපෝෂක ප්‍රතිරෝධය (Feedback resistor) සඳහා ආලෝක සංවේද ප්‍රතිරෝධයක් (LDR) යෙදු කාරකාන්තක වර්ධක (OPAMP) පරිපථයක් රුපයේ 49 හි දක්වා ඇත. එහි ක්‍රියාකාරීතිවල පිළිබඳ වචාන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?



- (1) ආලෝකය ඇති විට L පහන දීප්තිමත්ව දැල්වන අතර අදුර දී L පහනේ දීප්තිය අසු වේ.
- (2) L පහනේ දීප්තිය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමට දී ඇති දත්ත ප්‍රමාණවත් නැත.
- (3) අදුර දී හා ආලෝකය ඇති විට යන අවස්ථා දෙකේ දී ම L පහන උපරිම දීප්තියකින් දැල් වේ.
- (4) අදුර දී හා ආලෝකය ඇති විට යන අවස්ථා දෙකේ දී ම L පහන අවම දීප්තියකින් දැල් වේ.
- (5) එමිය ඇති විට L පහනේ දීප්තිය අඩුවාවත් අදුර දී පහනේ දීප්තිය වැඩි වේ.
50. පරිගණක කිහිපයක් අන්තර්ජාලය හරහා එකිනෙකට සම්බන්ධ වීමෙන් ඒවා පුරුෂ ව්‍යසරි රාලයක් (WAN) බවට පත්කළ නැති ය. මෙයිනි රාලගත කිරීමක ඇති අවශ්‍යකත් වන්නේ,
- (1) උපාග සඳහා යන වියදම අවම වීම ය.
- (2) එක් සේවාදයක පරිගණකයක් ක්‍රියා විරහිත වීමෙන් දත්ත යම් ප්‍රමාණයක් හානි විය නැති වීම ය.
- (3) පරිගණක රාලගත කිරීමේ සම්පත් බෙදු ගැනීමට පහසු වීම ය.
- (4) රාලගත කරන ලද පරිගණකයක දත්තවිලට ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලැබේම ය.
- (5) පරිගණක රාලයක දත්ත පුරුණාරු කර ගත තොහැකි වීම ය.

* * *

දීමෙ එහෙතු තොරතුව සිංහල වැඩිප්‍රාග්ධනය / All Rights Reserved
ඩීමෙ එහෙතු තොරතුව සිංහල වැඩිප්‍රාග්ධනය / All Rights Reserved
ඩීමෙ එහෙතු තොරතුව සිංහල වැඩිප්‍රාග්ධනය / All Rights Reserved

අදාළයා පොදු සහිත පෙනු (සුරු ලද පොදු සහිත පැහැදිලි පූර්ව සොයුනුවේ) මෙහෙතු දැනගැනීමෙන් අනුව සිංහල වැඩිප්‍රාග්ධනය / All Rights Reserved
ඩීමෙ එහෙතු තොරතුව සිංහල වැඩිප්‍රාග්ධනය / All Rights Reserved

වැඩිප්‍රාග්ධනය
යුතිය පාටත්තිටාම
New Syllabus

රිඳුවී දැලුක්ෂණීය හා සැකරණ කාර්යාලය II
මින්, ශිෂ්තත්වය නිවාස තොරතුව පැහැදිලි පූර්ව සොයුනුවේ
Electrical, Electronic and Information Technology II

16 S II

පැය තුනකි
මුළු මැයිශ්‍ර මගින් මැයිශ්‍ර මැයිශ්‍ර
Three hours

විගාහ අංකය:

විශ්‍රායී:

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 12 කින් යුතුකි වේ.
- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A, B හා C යන කොටස් තුළින් යුතුකි වේ. කොටස් තුළින් නියමිත කාලය පෙන් ඇති. (ගණක යන්ත්‍ර හා සැකරණය ඉඩ දෙනු නොලැබේ.)

A කොටස - ව්‍යුහගත රට්තා (පිටු 08 කි.)

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තුන්වල පිළිතුරු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු පිටුවට ප්‍රමාණවන් බව ද දිරස පිළිතුරු බලාපොරෝත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස හා C කොටස - රට්තා (පිටු 04 කි.)

- * එක් එක් කොටසින් ප්‍රශ්න දෙක බැංකින් තෝරා ගෙන ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩියි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු "A", "B", "C" කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ "A" කොටස උසින් තිබෙන පරිදි අමුණා, විභාග ගාලාධිපතිට හාර දෙන්න.
- * ප්‍රශ්න පත්‍රයේ "B" හා "C" කොටස් පමණක් විහාග ගාලාවන් පිටතට ගෙන යා භැංකි ය.

රාක්ෂණීය ප්‍රශ්නය සඳහා පමණි.

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	උතු තොරතුව
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	1	
	2	
	3	
C	4	
	5	
	6	
අකස්වායි		
ප්‍රතිඵලය		

අවශ්‍ය ලකුණු	
ඉලක්කමෙන්	
අකුරුන්	


යෝගීතා අංක	
දත්තර පත්‍ර පරික්ෂක	
ලකුණු පරික්ෂා කළේ	1
	2
අධීක්ෂණය	

A කොටස - ව්‍යුහගත රටිනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිඳුරු කළ පැඟෙයි ම සහයන්න.
(එක් එක ප්‍රශ්නය සඳහා තියමින ලක්ෂණ ප්‍රමාණය 10ක්.)

ඩේ සර්ව
සිංහල
සෞඛ්‍යානි
පරිජ්‍යාවලු
ඇඳා පෙනී

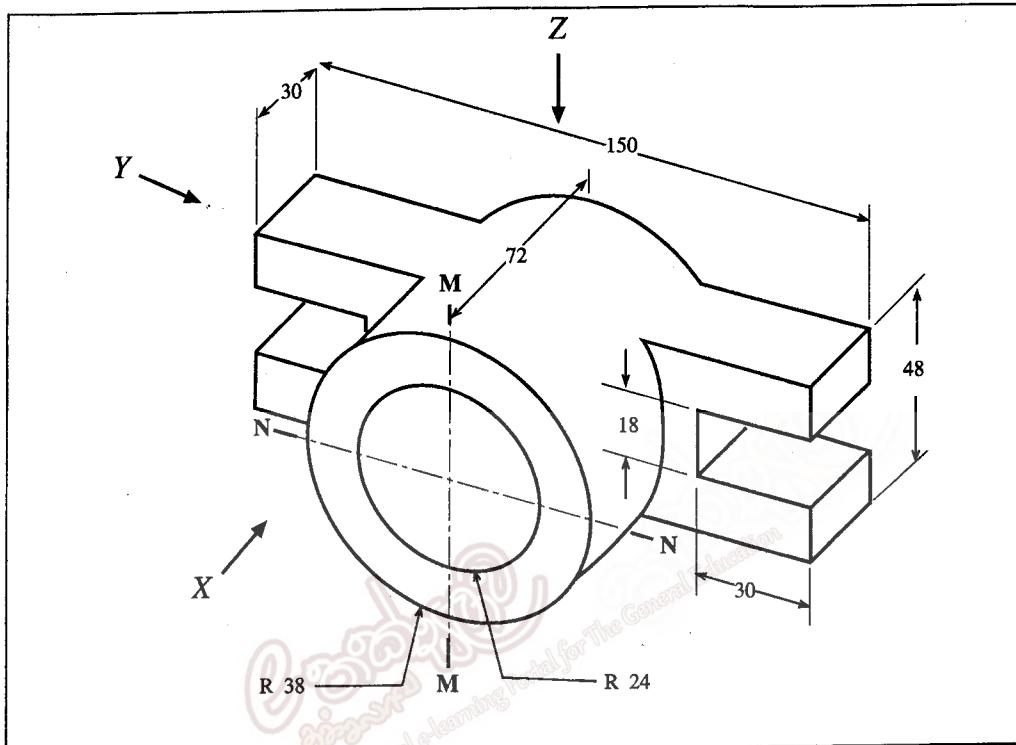1. පහත A1 රුපයේ යන්තු කොටසක් එහි මාන සහිතව දක්වා ඇත. කුහරයේ කේන්ද්‍රය හරහා යන එකීනෙකට ලෝහක තල දෙකක් වන M-M හා N-N හරහා මෙම යන්තු කොටස සම්මතින වේ. එහි මූළු න්‍යුත් න්‍යුත් 24mm අරයෙන් යුත් සිලුණුබරාකාර කුහරයක් විද ඇත. (සියලු ම මිනුම් මිලිමිටරවලිනි. නොදක්වා ඇති මාන ඇතොත් උපකලුපනය කරන්න.)



රුපය A1

ප්‍රථම කෝෂ සැපු ප්‍රක්ෂේපන මූලධර්මයට (first angle projection principle) අනුව පහත සඳහන් දළ සටහන් එහි මාන ද අඩංගු වන ශේ සුදුසු පරිමාණයකට 3 සහ 4 පිටුවල ඇති ප්‍රස්තාර කඩිසි හාවික කර ඇත්තේ.

- (a) X ර්තලය දියාවෙන් බැඳු විට පෙනෙන ඉදිරි පෙනුම (Front Elevation)
- (b) Y ර්තලය දියාවෙන් බැඳු විට පෙනෙන පැළි පෙනුම (End Elevation)
- (c) Z ර්තලය දියාවෙන් බැඳු විට පෙනෙන සැලැස්ම (Plan)

ඉඩ සිරස්
මධ්‍යම
සාමෘහික
පරිපාලනය
ජාතිය පෙරේ

2. ඉන්දියාවේ ගාබාවක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක කාර්යාල දෙක අතර දුරස්ථ රස්වීම් බොහෝ විට පැවැත්වේ.

(a) රස්වීමක් පැවැත්වීමට පෙර පෙළ (text) හා කළඹුදු ණයාරුප (black and white image) අවශ්‍ය ලේඛන (documents) ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉන්දියාවට යුත්වීමට සිදු වේ. මෙට මේ සඳහා විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail) හෝ ගැන්ස් (Fax) යන පහසුකම් ඇත්තම්, එම පහසුකම් දෙකෙන් මෙ තෝරා ගන්නා උපත්‍යමය දක්වා, එම තෝරා ගැනීම තහවුරු කිරීමට හේතු දෙකක් දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(b) ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර රස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා දුරකථන (telephone) හෝ විඩියෝ සංචාර (video conferencing) යන තුම හාවිත කළ හැකි ය. එක් කාර්යාලයක පුද්ගලයින් හතර දෙනකු සිටී තම් රස්වීම පැවැත්වීම සඳහා මෙ තෝරා ගන්නා තුමය දක්වා එම තෝරා ගැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා හේතු දෙකක් දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(c) පරිගණක සමඟ මැදුකාංග, වෙනි කුමරා හා අන්තර්ජාලය හාවිත කර විඩියෝ සංචාර පැවැත්විය හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(d) රැහැන් සංඛ්‍යාව සහිත අන්තර්ජාල පහසුකම් තොමයි අවස්ථාවක දී, විඩියෝ සංචාර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා රැහැන් රැකි තුම යොදු ගත හැකි ආකාරයක් විස්තර කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ජල ජාල
සියලුම
සාම්ප්‍රදායික
පැවත්වනු ලබන
සාධක

3. (a) තහි කළා ප්‍රේරණ මෝටරයක (Single phase Induction Motor) ස්ටොරයකයේ (Stator) ඇති ආරම්භක හෝ එල්ව්‍යම් (Starting/running windings) එකුම් එකුම් සංඛ්‍යාවට සමාන මුළු සංඛ්‍යා ස්ටොරයකයේ ඇතිවේ.
- මෝටරයේ වේගය රඳ පවතින එක් සාධකයක් මුළු සංඛ්‍යාව වේ.

- (i) ප්‍රේරණ මෝටරයක සම්මුරතන වේගය (synchronous speed) යනු කුමත් ද?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- (ii) 230V 50Hz, සැපුයුමකට සම්බන්ධ කර ඇති ස්ටොරයකයේ එල්ව්‍යම් එකුම් හකරක් යහිත තහි කළා ප්‍රේරණ මෝටරයක සම්මුරතන වේගය ගණනය කරන්න.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- (b) තහි කළා ප්‍රේරණ මෝටරවල ඇති ස්ටොරක එකුම් තුන තාරකා (star) ආකාරයට හෝ දල් (delta) ආකාරයට සම්බන්ධ කර සැපුයුමට සම්බන්ධ කරයි. සමහර තහි කළා ප්‍රේරණ මෝටරවල එකුම් තුනෙහි අග්‍ර හය ම මෝටරය මත ඇති සම්බන්ධක පෙවීයක (terminal box) අග්‍රවලට සම්බන්ධ කර ඇත. එම සම්බන්ධක පෙවීයේ අග්‍ර A1A2, B1B2 සහ C1C2 ලෙස නම් කර ඇත්තම්,

- (i) ඉහත තම් කරන ලද එකුම් තරු හෝ දල් සම්බන්ධක තුමයට පින්තල සම්බන්ධක පතුරු හාවිත කර පහසුවෙන් සම්බන්ධ කළ හැකි සේ සම්බන්ධක පෙවීයේ අග්‍රවලට එකුම් කෙළවරවල සම්බන්ධ වන ආකාරය ඉහත එකුම් නම් කර ඇති අක්ෂරවලින් පහත රුපයෙහි දක්වන්න.




- (ii) ඉහත සම්බන්ධක පෙවීයේ අග්‍ර සම්බන්ධක පතුරු හාවිත කර තරු ආකාරයට සම්බන්ධ කර, L1, L2 සහ L3 සැපුයුම් ලබා දෙන ආකාරය පහත රුපයේ දක්වන්න. මෙහිදී ඉහත b(i) හි තම් කිරීම හාවිත කරන්න.



L1 L2 L3

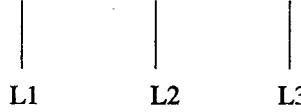- (iii) ඉහත සම්බන්ධක පෙවීයේ අග්‍ර සම්බන්ධක පතුරු හාවිත කර දල් ආකාරයට සම්බන්ධ කර, L1, L2 සහ L3 සැපුයුම් ලබා දෙන ආකාරය පහත රුපයේ දක්වන්න.



L1 L2 L3

සං මද්‍ය
විද්‍යාල
භාෂා සංග්‍රහ
පරිභාෂා ප්‍රතිච්‍රිත
සං පැවතී

4. විදුලි උක්පාදනය සඳහා වන පිරිවැය වැඩිවිමක් සමග ම නිවසක විදුලි පරිශෝෂනය මතා ලෙස කළමනාකරණය කිරීම ඉතා වැදුගත් වේ. තම නිවසේ විදුලි බිල අවම කර ගැනීමට හැකි වැදුගත් සූයාමාරු රෘසක් ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන් විදුලි බිල අඩු කර ගත හැකි පැහැදිලි ක්‍රමයක් වන්නේ පරිශෝෂනය සිමා කිරීමයි.

පහත වගුවේ නිවසක සාමාන්‍යයන් දකීය හැකි විදුලි උපකරණ කිහිපයක වාට් ප්‍රමාණ දක්වේ.

සිවිල්ම විදුලි පාකාව	150W	21" රුපවාහිනිය	150W
මෝස විදුලි පාකාව	50W	තාප දීප්ත විදුලි බුබුල	60W
ස්ක්‍රීක්කය	1500W	CFL විදුලි බුබුල	14W
දෙර දෙක් ශිතකරණය	175W	තාප උදුන	1500W
දෙර එක් ශිතකරණය	100W	රුල තාපකය	1000W
		අවන් විදුලි යන්ත්‍රය	20W

තම නිවසේ පහත දක්වෙන විදුලි උපකරණ ඇතුළු උපකළුපනය කරන්න. එවායෙහි සාමාන්‍ය පරිශෝෂනය වගුවේ දක්වා ඇත.

විදුලි උපකරණය	එක් උපකරණයක් ද්‍රව්‍යක	උපකරණ සංඛ්‍යාව
තාප දීප්ත විදුලි බුබුල	පැය 4	4
කාමර තුළ ඇති සිවිල්ම විදුලි පාකාව	පැය 6	2
සාලයේ ඇති සිවිල්ම විදුලි පාකාව	පැය 4	1
දෙර දෙක් ශිතකරණය	පැය 24	1
සාලයේ ඇති 21" රුපවාහිනිය	පැය 4	1
කාමරයේ ඇති 21" රුපවාහිනිය	පැය 2	1
විදුලි ස්ක්‍රීක්කය	පැය 1	1
තාප උදුන	පැය 4	1

ඉහත කොරතුරු ඇසුරෙන් පහත දක්වා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

- (a) මෙම නිවසේ මසකට (දවස් 30) පරිශෝෂනය වන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
-
-
-
-

- (b) (i) මෙම නිවැසියාගේ විදුලි පරිශෝෂනය අවම කර ගත හැකි වීමට තම විදුලි උපකරණ පරිශෝෂනය වන කාලය අවම කර ගත හැකි උපාය මාරුගයක් බැඳීන් පහත සඳහන් විදුලි උපකරණ ලේඛ සඳහා විස්තර කරන්න.

විදුලි බුබුල

.....

.....

.....

රුපවාහිනි යන්ත්‍ර

.....

.....

.....

- (ii) මෙම උපාය මාරුගය සාවිත කර, දිනකට අඩු කර ගත හැකි විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
-
-
-
-

(c) (i) විකල්ප විදුලී උපකරණ හාවිත කර, තම විදුලී පරිසේෂනය අඩු කර ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරන්න.

.....
.....
.....

(ii) මෙම ක්‍රමය හාවිත කර, දිනකට අඩු කර ගත හැකි විදුලී එකක ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

.....
.....
.....

(iii) තම රෝදී ස්ක්‍රීක්ක කිරීමේ දී පුරුදුක් වශයෙන් යොද ගත හැකි විදුලිය අවම කරගත හැකි ක්‍රමවේදයක් කොට්ඨාසී විස්තර කරන්න.

.....
.....
.....
.....

(d) විදුලිය වැඩිපුර පරිසේෂනය කිරීමෙන් පරිසරයට ඇති විය හැකි උවදුරු දෙකක් පළහන් කරන්න.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* *

මුද්‍රා එක්ත දෙපාර්තමේන්තුව සිංහල දෙපාර්තමේන්තුව විගණ දෙපාර්තමේන්තුව සිංහල දෙපාර්තමේන්තුව
මිවස්කෘති පරිශාස්ත නිශ්චයකට සීම්ප්‍රාන්ස් සීම්ප්‍රාන්ස් පරිශාස්ත නිශ්චයකට පරිශාස්ත නිශ්චයකට පරිශාස්ත
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

**ගුණාකාර පොදු පොතින් ජනු (ඇමුව මෙල) විභාගය, 2013 උග්‍රාධික
ක්‍රියා පොතින් තුරාතුරු පත්‍රිය යෝගීතා පාඨම්පු, 2013 උග්‍රාධික
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2013**

**නව නිරුදු පොතින්
ප්‍රතිශ්‍යා පාතක්ෂිතම්
New Syllabus**

රිඳූ දැක්වෙන නිවෙය නිවෙය සෑවා නිවෙය නිවෙය II
මින්, මිලත්තිරෝ තකවල තොழීනුට්පාඩියල II
Electrical, Electronic and Information Technology II


16 S II

රෙඛා


* **B සහ C යන කොටස්වලින් එක් කොටසකින් ප්‍රශ්න දෙක බැහින් තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න පහරකට පිළිනුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලක්ශ්‍ර 15 බැහින් ලැබේ.)**

B කොටස

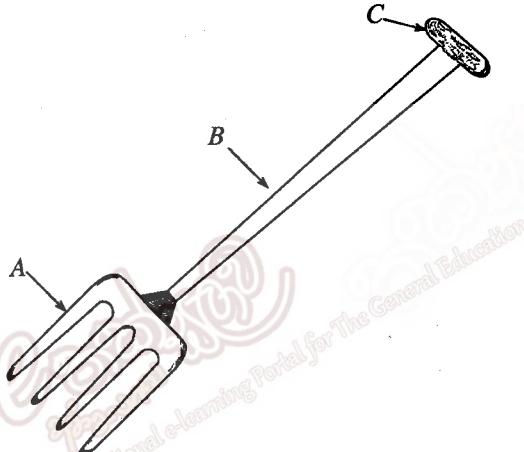1. පහත රුපයේ ගෙවන්නක තැං කිරීම (gardening) සඳහා භාවිත වන මුදලුවක් දක්වා ඇත.



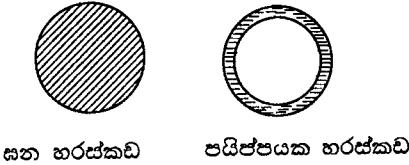- (a) මෙම මුදලුවේ A, B සහ C කොටස් තිරමාණය කිරීමේදී යැලැකිල්ලට ගත යුතු තීරණාත්මක ලක්ෂණය (දය-A මුදලු තුවහිත තියුණු බව) බැහින් දක්වන්න.
- (b) A, B හා C කොටස් තිරමාණය කිරීමේදී යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය සඳහා තිබේය යුතු ගුණාග එක බැහින් දියන්න.
- (c) මුදලුවේ A කොටස් දැක්වීම තුළුම්කික හැඩිකලය එහි භාවිතය සඳහා වැදගත් වේ. එම තුබ සඳහා විකල්ප හැඩිකල දෙකක් යෝජනා කර, එය තහවුරු කිරීමට සේතු දෙකක් දක්වන්න.
- (d) පහත රුපයේ දක්වා ඇති හරස්කඩ දෙක මුදලුවේ කද කොටස B සඳහා යෝජනා කර ඇත. එයින් ඔබ තෝරා ගන්නා හරස්කඩ දක්වා, එම තෝරා ගැනීම තහවුරු කිරීමට සේතු දක්වන්න.



- (e) මෙම මුදලුව සන පස සහිත පොලොවක් හැරිම සඳහා යොදා ගන්නේ නම්, එම ශ්‍රීයාවලිය පහසු කර ගැනීම සඳහා ඔබ භාවිත කරන ආරක්ෂාකාරී සිල්පිය තුම්යක් විස්තර කරන්න.

2. කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර ආරම්භක කරන ව්‍යවසායකයන් දීර්ඝත්වීම සඳහා රුපය මගින් යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සහ බැංකු ණය දීම කරනු ලැබේ. ඔබ, දනට පවතින කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවකු යැයි උපකල්පනය කරන්න. එය වැඩි දියුණු කිරීමේ කාරුයය ඔබට බාර වී ඇත. ඔබට පහත සඳහන් ව්‍යාපාර තුන දී ඇතුයි උපකල්පනය කරන්න.

(i) කුඩා පරිමාණ විදුලී උපකරණ අප්‍රතිච්ඡියා කරන ස්ථානයක්

(ii) පාර අද්දර පවත්වාගෙන යන කුඩා පරිමාණයේ පා පැදි අප්‍රතිච්ඡියා කිරීමේ ස්ථානයක්

(iii) කුඩා පරිමාණයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ උපකරණ යුතුයිමේ ස්ථානයක්

ඉහත දී ඇති ව්‍යාපාර අභ්‍යන්තර ඔබ කුමති ව්‍යාපාරයක් තොරාගෙන, පහත දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිනුරු සපයන්න.

(a) මෙම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔබට තිබූ යුතු ව්‍යවසායක ගනිලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(b) මෙම ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීමට යාමේ දී ඔබට මූහුණ දීමට පිදු විය හැකි ගැටුපු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(c) ඉතා කෙටි කාල පරායකයක් තුළ ඔබ තොරාගෙන ව්‍යාපාරයේ ලාභය දෙගුණ කර ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි එක ව්‍යාපාර වැළිදියුණු කිරීමේ උපකුමයක් විස්තර කරන්න.

(d) ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ සේවාවල විවිධත්වය වැළිදියුණු කිරීම සඳහා ඔබගේ ව්‍යාපාරයට අදාළ එහෙන් වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක සේවාවලට අවතිරා වීමට යොදාගත හැකි එක උපකුමයක් විස්තර කරන්න.

3. මැත කාලයේ දී කුඩා වැළිසකට පවා ප්‍රධාන නගර ජල ගැලීම්වලට ලක් වේ. මෙය නිවෙස් තුළට ජල ගැලීම, කාණු අවහිර වීම, පාරේ වාහන තදබය ඇති විම ආදි ගැටුපු රාශියකට තුළු දේ.

(a) ප්‍රධාන නගරවල මෙවැනි ජල ගැලීම පිදුවීමට හේතු දෙකක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(b) ප්‍රශ්නයේ ආරම්භක ජේදයේ දක්වා ඇති පරිසර ගැටුපුවලට අමතර ව, ජල ගැලීම තිසා ඇති වන කෙටිකාලීන පරිසර ගැටුපු දෙකක් සහ දීර්ඝකාලීන පරිසර ගැටුපු දෙකක් දක්වන්න.

(c) මෙවැනි ජල ගැලීම වැළැක්වීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(d) ජල ගැලීම තිසා ඇති විය හැකි ආරම්භක ගැටුපුවක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

C කොටස

4. සිහායෙන් නිවෙසක කාමරයකට ස්වාහාවික ආලෝකය හා වාකාශය උපරිම වශයෙන් ලබා ගැනීමට පරිසර උෂ්ණත්වය, ආලෝක තත්ත්වය හා වර්ෂාවට සංවේදී ව යවයාලීය ව විවිධ වන ජන්ලයක් සැලසුම් කිරීමට අදහස් කරයි. පහත දක්වා තත්ත්වවල දී ජන්ලය විවිධ වන සේ සැලසුම් සකස් කර ඇත.

A - කාමරයට ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් තොලුගෙන අවස්ථාව

B - කාමරය තුළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම

C - කාමරයට ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් තොලුගීම හා කාමරය තුළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ඉහත A, B හා C තත්ත්වවල දී පිටත වර්ෂාව තොලුගීම තම් පමණක් ජන්ලය විවිධ විය යුතු ය.

ඉහත A, B හා C තත්ත්වවල දී තරක මට්ටම 1 ලැබෙන සේ සංවේදක සකස් කර ඇත.

මෙහිදී ජන්ලය විවිධ විම පමණක් සැලකිල්ලට ගනු ලබන අතර වැඩිම තොසලකා හරිතු ලැබේ.


(a) ඉහත A, B සහ C තත්ත්ව යටතේ දී ජන්ලය විවිධ විම පමණක් සලකා සංයෝගන (Combinational) පරිපථයක් සැලසුම් කිරීමට අවශ්‍ය සත්‍යතා වැඩුවක් සකස් කරන්න.

(b) හැකිතාක් දුරට සරල කරන ලද බුලීය (Boolean) උපකාශනය ලබා ගන්න.

(c) ඉහත බුලීය උපකාශනයට අදාළ තරක පරිපථය අදින්න.

(d) පිටත වර්ෂාව ඇතිවිට ද කාමරය තුළ A, B සහ C තත්ත්ව පවතී නම් ජන්ලය විවිධ කර ගැනීම සඳහා තරක පරිපථයට කළ යුතු වෙනසකම් දක්වන්න.

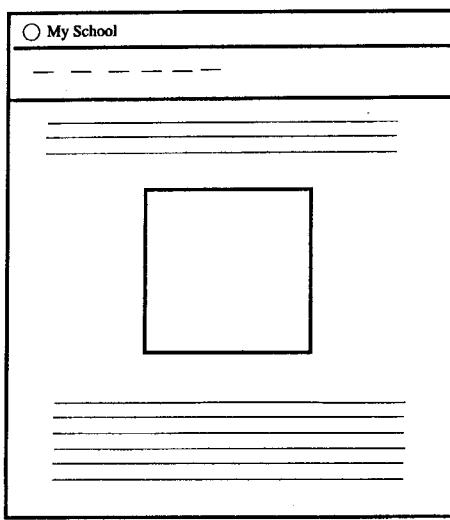5. ඔබගේ පාසල සඳහා වෙත අඩවියක් සැකකීමට ඔබට පැවරි ඇත. මේ සඳහා යෝජිත පරිගණක හාමාව HTML වේ. ඔබගේ වෙත අඩවියේ මුදල පිටුවට අදාළ සැලැස්ම පහත රුපයේ දක්වේ.




- (a) HTML වල ඇති වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
- (b) ඉහත දක්වා ඇති වෙත පිටුව (Web page) තිරමාණය කිරීමට අවශ්‍ය HTML tags අඩංගු කුමලේය (Program) දක්වන්න.
- (c) රුපයේ දක්වා ඇති මුදල පිටුවේ අගට ඔබ පාසලේ ඇති ශ්‍රීයාකාරකම් අඩංගු ලැයිස්තුවක් (Activity list) ඇතුළන් කිරීමට ඉහත (b) හි කුමලේයට එකතු කළ යුතු HTML tags අඩංගු කුමලේය දක්වන්න.
- (d) HTML උග්‍රීම සඳහා Windows Notepad හෝ Wordpad වලට අමතරව වෙත පිටුවක් සැකකීම සඳහා යොදගත හැකි වෙනත් කුමල්වේදයක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

6. ගහ විදුලි පරිපථයක ඇති ප්‍රධාන උපාග පාලන උපතුම, අධිධාරා උපතුම, මිශ්‍රකාන්දු ධාරා උපතුම වියයෙන් කාණ්ඩ කර දක්වා නැති. ප්‍රධාන උපාග සඳහා රැහැන් ඇදීමට යොදා ගන්නා සේවා රැහැන් සඳහා සම්මත ප්‍රමාණයේ රැහැන් ම යොදා ගනු ලබයි. තමුන් තිවසක ඇතුළත ඇති විවිධ විදුලි උපාග සඳහා රැහැන් ඇදීමේ දී එවා උපපරිපථවලට වෙත්කර, උපපරිපථයේ ගෙන් උපතුම ප්‍රමාණක් ගැළපෙන සේ රැහැන් ඇදුනු ලබයි.


ඉහත දක්වූ උපපරිපථවල සැලසුම් සැකකීමේ දී පිරිසැලසුම් (Layout diagrams) හා රැහැන් ඇදීමේ දී යැලසුම් (Wiring diagram) හාවිත කරයි. මිට අමතරව ප්‍රධාන උපාග දක්වීම සඳහා කුටී සටහන් ද (Block diagrams) හාවිත කරයි.

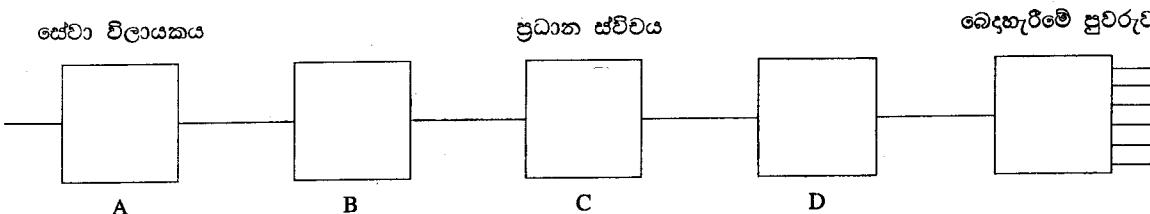- (a) රැහැන් යැලසුමක ඇති ප්‍රධාන උපාගවල කුටී සටහනක් පහත දක් වේ.



- (i) B සහ D කුටීවලට යෙදෙන විඛාන් යුදුසු උපාග නම් කරන්න.
- (ii) A සිට D දක්වා උපාගවල කාර්ය කෙටියෙන් දක්වන්න.
- (b) ගහ විදුලි පරිපථයක උපපරිපථවලට බෙද රැහැන් ඇදුනු ලබයි.
- (i) ප්‍රණායක සඳහන් උපපරිපථ පිළිබඳ භාෂිත්වීමේ, උපපරිපථවලට වෙන් කිරීම පිළිබඳ ව දක්වා ඇති හේතුවට අමතරව උපපරිපථවලට වෙන් කිරීමට වෙනත් හේතුවක් දක්වන්න.
- (ii) තිවසක බහුල ව හාවිත වන උපපරිපථ වර්ග දෙකක සඳහා අන්තර්ජාලික විදුලි කාක්ෂණ රෙගුලාසිවලට (IET Regulations) අනුව යොදා යුතු රැහැන්වල සම්මත ප්‍රමාණය දක්වන්න.
- (iii) ඔබ නම් කරන ලද උපපරිපථ දෙක සඳහා අන්තර්ජාලික විදුලි කාක්ෂණ රෙගුලාසිවලට (IET Regulations) අනුව යොදා යුතු රැහැන්වල සම්මත ප්‍රමාණය දක්වන්න.

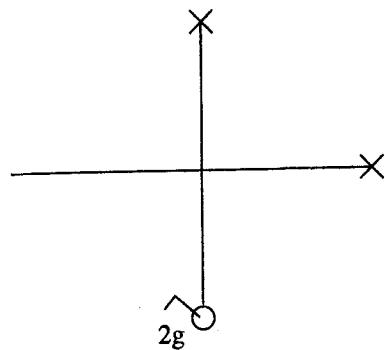(c) තිවිසක ඇඟි උපජ්‍යතාවයක කොටසක් දක්වෙන පිරි සැලුළුමක් (layout diagram) පහත රුපයේ දක්වා ඇත.



මෙම පිරි සැලුළුමට අදාළ රෙඛන් ඇදීමේ සැලුළුම සංකේත හාවිත කර ඇත්තේ.

* * *